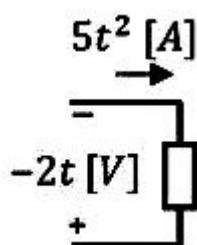


استفاده از ماشین حساب ساده، ماشین حساب مهندسی، محاذ است

۱- در شکل مقابل، توان حذف شده و اندیشه انتقالی در زمان ۱۰ ثانیه برای کدام گزینه است؟



$$W=25000 \text{ W.sec}, P=10t^3 \text{ W}$$


$$W = -25000 \text{ W.sec}, P = -10t^3 \text{ W} \cdot \text{s}$$

$$W = -10000 \text{ W.sec}, P = -10t^3 \text{ W}$$

$$W = 10000 \text{ W.sec}, P = 10t^3 \text{ W}$$

- ۲- کدام یک از شیوه های زیر مسطح است؟


٤ . هیجکدام

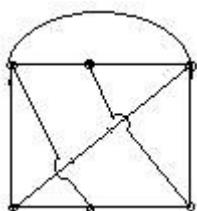

۳



•

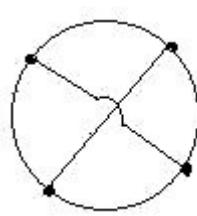

.1

۳- کدام گزینه عبارت زیر را کامل می کند؟  
اگر حاصل ضرب  $v(t) \cdot i(t)$  باشد، عنصر مربوطه توان

۱. مثبت- جذب می کند.  
۲. مثبت- تحویل می دهد.  
۳. منفی- جذب می کند.  
۴. منفی- مصرف می کند.

سری سوال: ۱. یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱

دسته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۳۹۵،  
مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۳۹۴، ۱۱۱۵۱۸۴

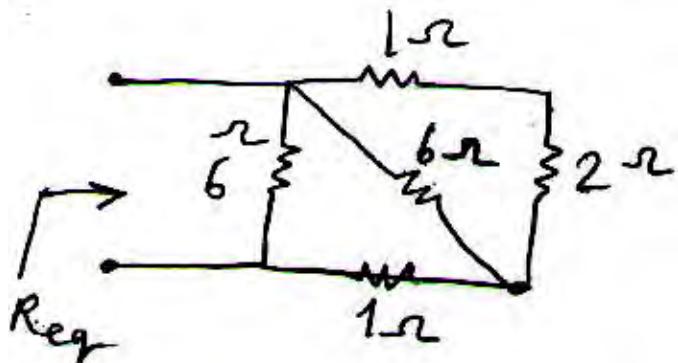۴- در مدار شکل مقابل مقادیر مقاومت معادل چقدر است؟




۴. ۰، ۵ اهم

۳. ۴ اهم

۲. ۲ اهم

۱. ۱ اهم

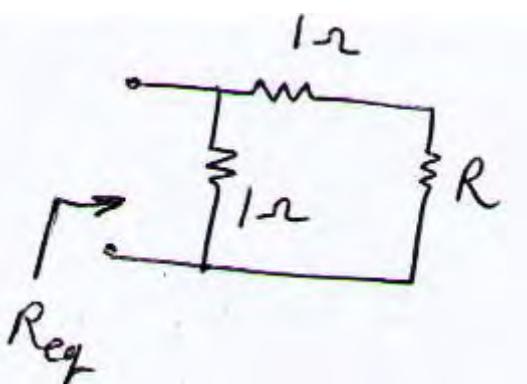۵- در صورتیکه مقاومت شبکه زیر، یک چهارم مقاومت معادل سوال ۴ باشد، مقادیر  $R$  چند اهم است؟

۴. صفر

۱. ۳

-۱. ۲

-۲. ۱

سری هال: ۱. یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱

دسته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۳۹۵-۱۳۹۶،  
مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۴۰۱-۱۴۰۲،

۶- در مدار شکل زیر وقتی  $R=0\Omega$  است، ولتاژ  $V=3V$  برابر ۳ ولت و وقتی  $R=0\Omega$  است، جریان  $i=3A$  برابر  $A$  می شود. مقاومت  $R_{th}$  (تونن)

این مدار برابر چند اهم است؟

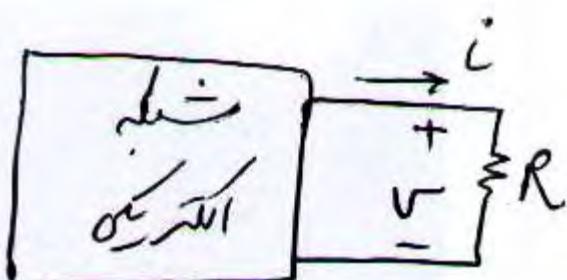


۹ . ۴

۱ . ۳

۶ . ۲

۳ . ۱

۷- در مدار شکل زیر، جریان عبوری از مقاومت  $R$  برابر  $i=1A$  است. مقدار مقاومت  $R$  کدام است؟

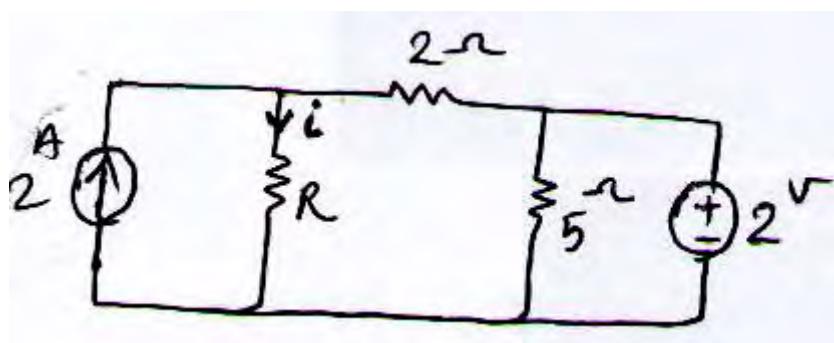 $8\Omega . ۴$  $4\Omega . ۳$  $2\Omega . ۲$ 

۰ . ۱

سیوال: یک ۱


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوادسرتی: ۲۵ تشریحی: ۵
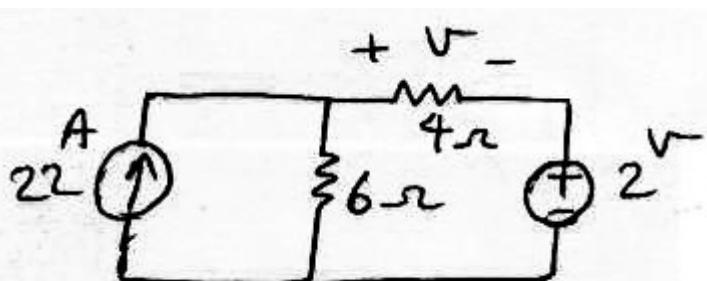
## **عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱**


**پیشنهاد تحصیلی / کد درس:** - مهندسی کامپیووتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیووتر  
مهندسی مدیریت اجرایی (چند رخدشتی) ۱۱۱۵۱۸۴

-۸ در مدار شکل مقابله مقدار ولتاژ ۷ پراییر است با:




- 56V .<sup>4</sup> 42V .<sup>3</sup> 48V .<sup>2</sup> 52V .<sup>1</sup>

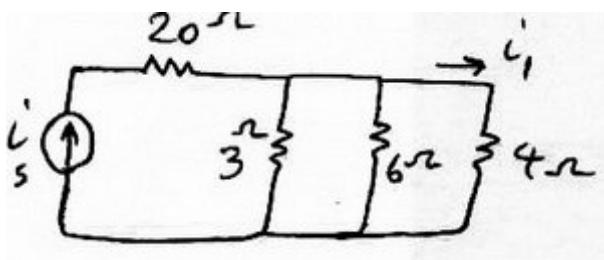۹- در مدار شکل زیر مقدار جریان  $I_1$  چند برابر جریان  $I_2$  است؟



- 1/3 .4                  2 .3                  1/2 .2                  2/3 .1

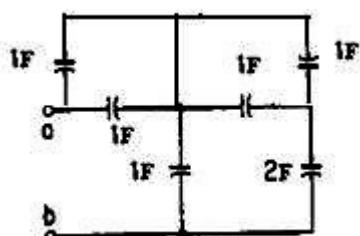- خازن معادل از دو سر  $a$  و  $b$  در شکل زیر بیاید است یا:



- 1F .٤ 2F .٣ 4F .٢ 1/2F .١

سیوال: یک ۱


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوادمند: ۲۵ تشریحی: ۵
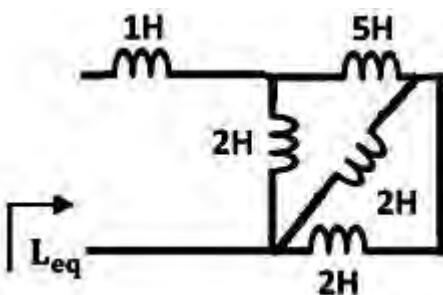
## عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱

**پنجه تحصیلی / کد درس:** - مهندسی کامپیووتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیووتر  
مهندسی مدیریت اجرایی (چند رخدشی) ۱۱۱۵۱۸۴

۱۱- سلف معادل در مدار شکل زیر پرایر است یا:



5/2 H . ۹


3/2 H . ۳

3 H . 2

2/5 H .1

-۱۲ در مدار شکل زیر (ترانسفورماتور ایده آل) نسبت  $\frac{i_1(t)}{i_2(t)}$  برابر کدام گزینه است؟ (n1 و n2 به ترتیب تعداد دور سیم پیچ

های اولیه و ثانویه است)

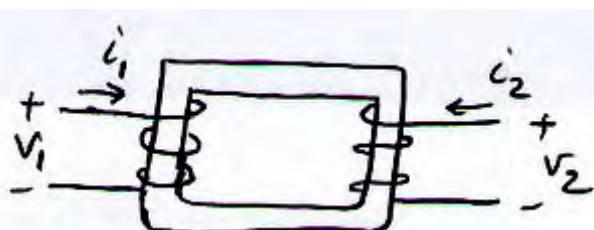

$$-\frac{n_1}{n_2}$$

$$\frac{n_1}{n_2}$$

$$-\frac{n2}{n1} \cdot \text{v}$$

1

۱۳- ولتاژ دو سر خازنی یا ظرفیت  $1$  فاراد برابر  $V(t) = 1/2t^2$  است. جزئیات آن در لحظه  $t=2$  ثانیه برای چند آمیخت است؟

4 . 1

2 . ۳

1/4 . ۲

1/2 :)

سیوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ٦٠ تشریحی : ٦٠


تعداد سوازیر. نسٹی: ۲۵: تشریحی: ۵

## عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱

**پیشنهاد تحصیلی / کد درس:** - مهندسی کامپیووتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیووتر  
مهندسی، مدیریت اجرایی، (جندی خشی، ۱۱۱۵۱۸۴)

۱۴- در مدار شکل مقایل در لحظه  $t=0$  کلید S بسته می شود. ولتاژ دو سر خازن در مدت زمانی طولانی پس از بسته شدن کلید

## چقدر است؟

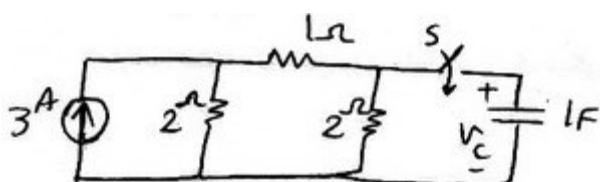


1V . ९

6/5V . ۳

12/5V . २

4V .1

۱۵- ثابت زمانی مدار شکل مقابل چقدر است؟

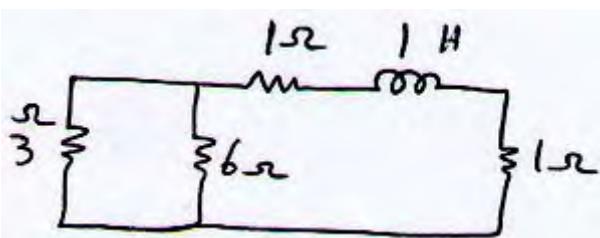


4 sec . f

1/4 sec . ۳

1 sec . १

1/2 sec .1

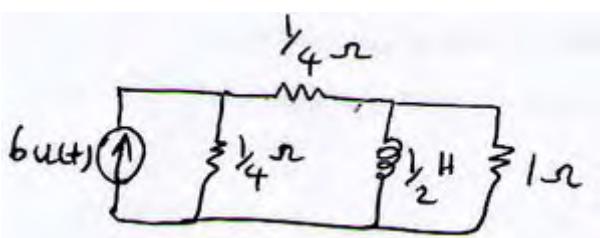۱۶- در مدار شکل زیر، حج یا زن گذرنده از سلف در بی، نهایت چقدر است؟



1A . ۱

3A . ۳

2A . ۲

0 . 1



سری جواب: یک ۱


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵

تعداد سوالات تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱

دسته تحصیلی / کد درس: - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، چندبخشی ۶۵۰۰۰  
مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) (۱۱۱۵۱۸۴)

۲۰- حالت مدار زیر به چه صورت است؟

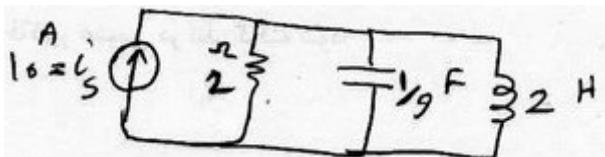

۴. بی اتلاف


۳. میرایی شدید

۲. میرایی بحرانی

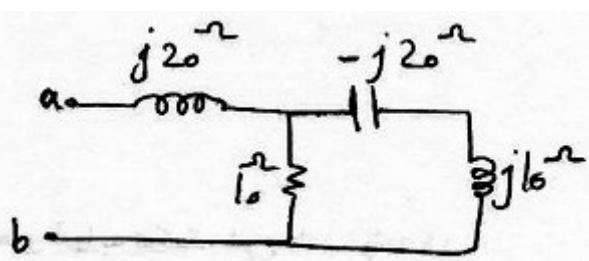۱. میرایی ضعیف

۲۱- زاویه فازورهای ولتاژ و جریان در سلف و خازن چگونه است؟ ( $\alpha$  زاویه فازور جریان و  $\beta$  زاویه فازور ولتاژ است)۲. در سلف:  $\alpha = 90 + \beta$  و در خازن:  $\alpha = 90 + \beta$ ۱. در سلف:  $\alpha = 90 + \beta$  و در خازن:  $\beta = 90 + \alpha$ ۴. در سلف:  $\alpha = 180 + \beta$  و در خازن:  $\beta = 180 + \alpha$ ۳. در سلف:  $\alpha = 180 + \beta$  و در خازن:  $\beta = 180 + \alpha$ 

۲۲- در مدار شکل مقابل، امپدانس دیده شده از سرهای a و b برابر کدام گزینه است؟



۱۰-۲۰j .۴

۵+۱۵j .۳

۵-۱۵j .۲

۱۰+۲۰j .۱

۲۳- چه رابطه‌ای بین توان ظاهری و توان‌های حقیقی و موهومی برقرار است؟

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad .2$$

$$S = P + Q \quad .1$$

$$S = \sqrt{P + Q} \quad .4$$

$$S = P^2 + Q^2 \quad .3$$

سری مقال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱

دسته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۳۹۵-۱۳۹۶،  
مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۸۴

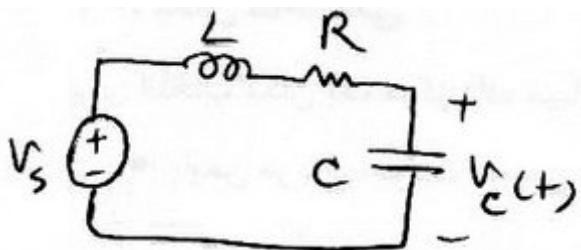-۴۴ در مدار شکل مقابل، اگر  $V_0 = V_C(0)$  و  $I_0 = i_L(0)$  باشد آنگاه  $\frac{dv_c}{dt}(0) = 0$  برابر است با:



$$I_0/C \cdot ۴$$

$$I_0/L \cdot ۳$$

$$V_0/L \cdot ۲$$

$$V_0/C \cdot ۱$$

-۴۵ برای انتقال حداکثر توان به بار در شبکه سینوسی چه رابطه‌ای باید برقرار باشد؟ ( $Z_L$  امپدانس بار و  $Z_S$  امپدانس منبع است)

$$\vec{Z}_L = 1/2 \vec{Z}_S^* \cdot ۴$$

$$\vec{Z}_L = \vec{Z}_S^* \cdot ۳$$


$$\vec{Z}_L = 1/2 \vec{Z}_S \cdot ۲$$

$$\vec{Z}_L = \vec{Z}_S \cdot ۱$$
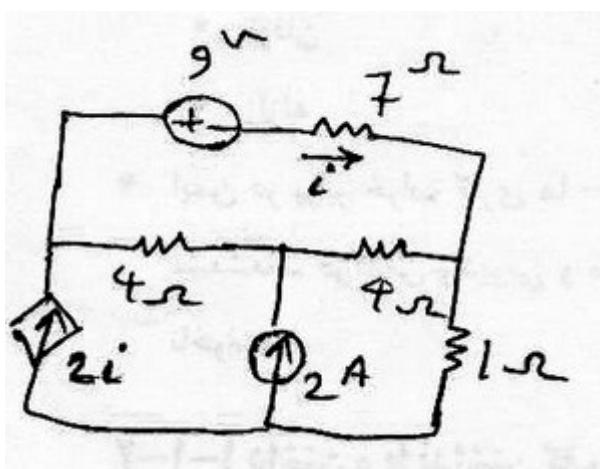
### سوالات تشریحی

نمره ۱.۷۵

- در مدار مقابل، جریان آرا به روش جمع آثار بدست آورید.



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵


تعداد سوالات تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱

دسته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۳۹۵-۱۳۹۶،  
مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۸۴


نمره ۸۸

۲- مدار معادل تونن دیده شده از سرهای a و b را بدست آورید.

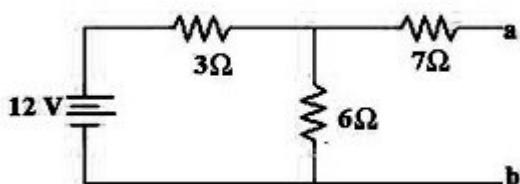


نمره ۱۷۵

۳- در مدار شکل زیر، کلید S برای مدت طولانی در وضعیت A قرار داشته و در زمان  $t=0$  به وضعیت B تغییر حالت می‌دهد. در این حالت ولتاژ خازن را برای  $t \geq 0$  بیابید.

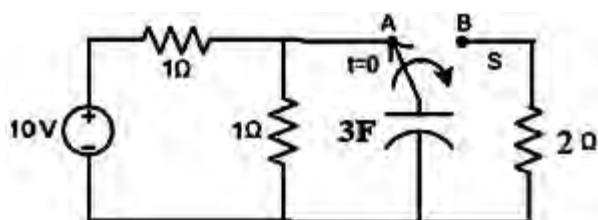

نمره ۱۷۵

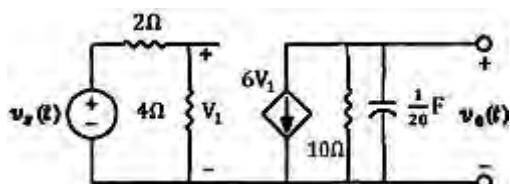۴- در مدار شکل زیر فرض کنید که منبع ولتاژ ورودی به صورت  $v_s(t) = 0.25u(t)$  باشد. ولتاژ اولیه خازن در زمان  $t=0$  را صفر در نظر بگیرید.  $v_s(t)$  را در این مدار بیابید.



سری‌نامه: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱

دسته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۳۹۵-۱۳۹۶،  
مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۸۴

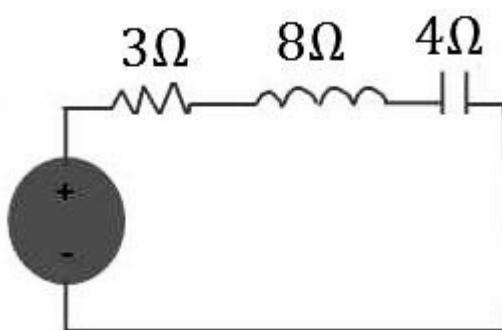- ۵- در مدار زیر با فرض  $\omega = 314 \text{ rad/sec}$  و  $V_s = 100 \text{ V}$  با زاویه صفر درجه، ولتاژ دو سر سلف را بیابید و آنرا در حوزه زمان بنویسید.



الفصل الثاني																			
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1