

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۲

- رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۱۵۲۰۳ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)، مهندسی پزشکی
بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۱۸

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- برای گراف زیر، ماتریس A را بنویسید.

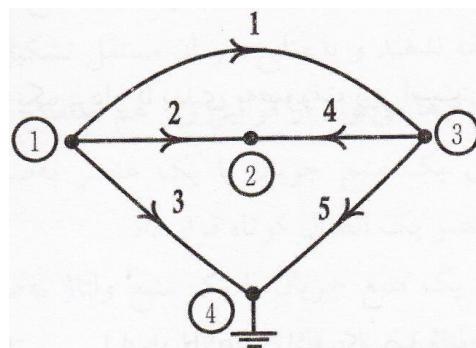


$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} .^{\cdot 2}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} .^{\cdot 1}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} .^{\cdot 4}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} .^{\cdot 3}$$

۲- ماتریس A برای گراف رسم شده کدام است؟

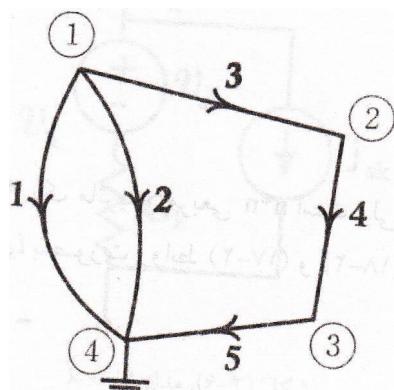

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} .^{\cdot 2}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} .^{\cdot 1}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} .^{\cdot 4}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} .^{\cdot 3}$$

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۲

- رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۲۰۳ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی -
بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۰۱۸

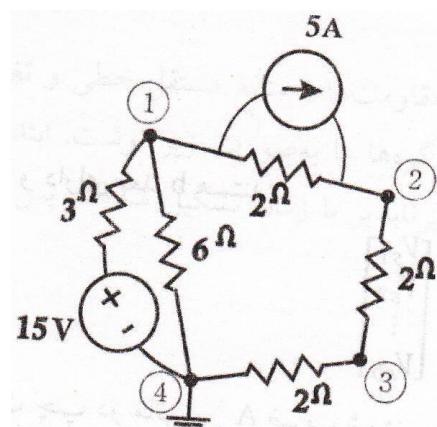-۳- ماتریس ادمیتانس گره را برای مدار زیر بنویسید.




$$y_n = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 1 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} .^2$$

$$y_n = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0 \\ -0.5 & 1 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} .^1$$

$$y_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.5 & 1 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} .^4$$

$$y_n = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -0.5 & 1 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} .^3$$

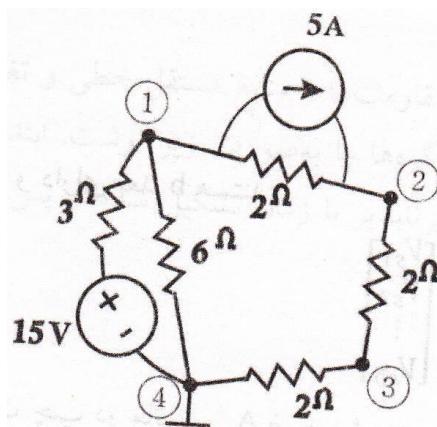-۴- ماتریس جریان گره برای مدار رسم شده در کدام گزینه آمده است؟



$$i_s = \begin{bmatrix} 15 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix} .^4$$

$$i_s = \begin{bmatrix} 5 \\ 15 \\ 0 \end{bmatrix} .^3$$

$$i_s = \begin{bmatrix} 15 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} .^2$$

$$i_s = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} .^1$$

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۲

- رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۲۰۳ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی
بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۱۸

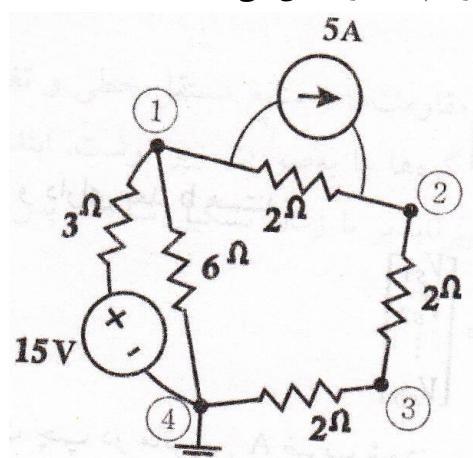۵- کدام ماتریس زیر، ولتاژ شاخه های مدار رسم شده را نشان می دهد؟




$$V = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ -5 \\ 5 \end{bmatrix} .4$$

$$V = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix} .3$$

$$V = \begin{bmatrix} -5 \\ 5 \\ -5 \\ 5 \end{bmatrix} .2$$

$$V = \begin{bmatrix} 5 \\ -5 \\ -5 \\ 5 \end{bmatrix} .1$$

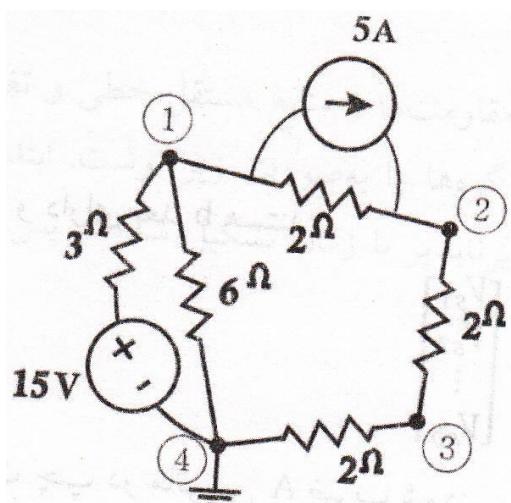۶- برای مدار زیر، ولتاژ گره های مدار در کدام گزینه نوشته شده است؟



$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 15 \\ 5 \end{bmatrix} .4$$

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 10 \\ 15 \end{bmatrix} .3$$

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 10 \\ 5 \end{bmatrix} .2$$

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ 5 \end{bmatrix} .1$$


سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۲

- رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۲۰۳ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی
بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۰۱۸

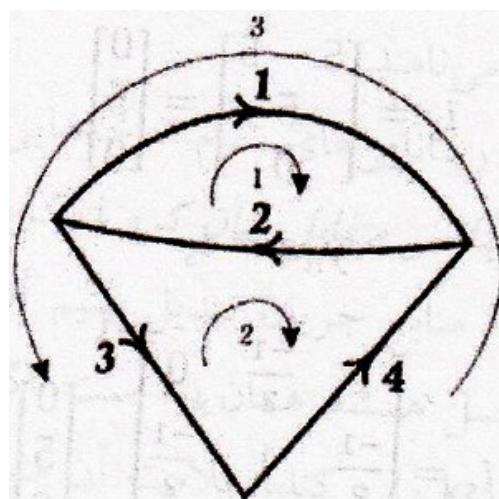- ماتریس M را برای گراف رسم شده، بنویسید.


$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} .^2$$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} .^1$$

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} .^4$$

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} .^3$$

- جریان شاخه های مدار زیر را بدست آورید.

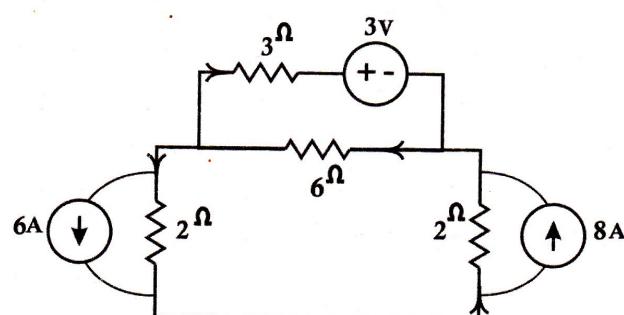

$$j = \begin{bmatrix} -\frac{11}{3} \\ \frac{4}{3} \\ \frac{3}{5} \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix} .^4$$

$$j = \begin{bmatrix} \frac{11}{3} \\ \frac{4}{3} \\ \frac{3}{5} \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix} .^3$$

$$j = \begin{bmatrix} -11 \\ 4 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix} .^2$$

$$j = \begin{bmatrix} 11 \\ 4 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix} .^1$$

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۲

- رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۵۲۰۳ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی -
بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۰۱۸

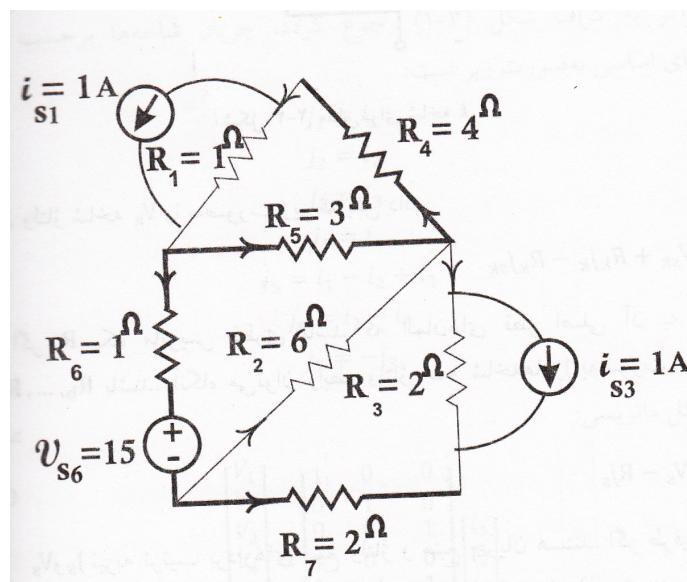۹- کدام گزینه ماتریس امپدانس حلقه را برای مدار زیر نشان میدهد؟



$$Z_l = \begin{bmatrix} 8 & 3 & 3 \\ -3 & 10 & -4 \\ 3 & -4 & 8 \end{bmatrix} .^2$$

$$Z_l = \begin{bmatrix} 8 & -3 & 3 \\ -3 & 10 & -4 \\ 3 & -4 & 8 \end{bmatrix} .^1$$

$$Z_l = \begin{bmatrix} 8 & -3 & -3 \\ -3 & 10 & -4 \\ 3 & -4 & 8 \end{bmatrix} .^4$$

$$Z_l = \begin{bmatrix} -8 & -3 & 3 \\ -3 & 10 & -4 \\ 3 & -4 & 8 \end{bmatrix} .^3$$

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۲

- رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۵۲۰۳ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۸

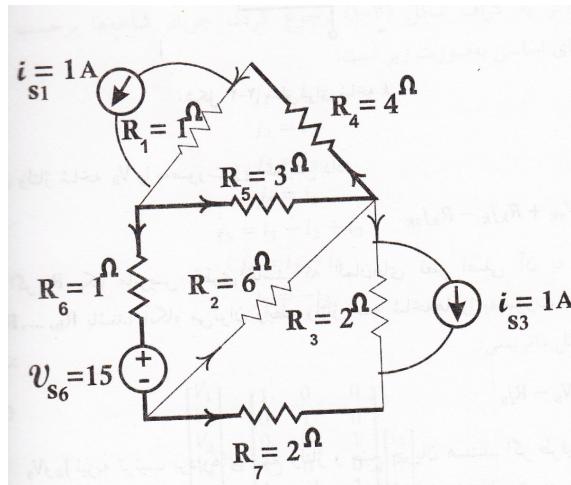۱۰- کدام گزینه، با توجه به شکل داده شده درست است؟



$$e_s = \begin{bmatrix} -1 \\ -15 \\ -17 \end{bmatrix} .^4$$

$$e_s = \begin{bmatrix} 1 \\ -15 \\ 17 \end{bmatrix} .^3$$

$$e_s = \begin{bmatrix} -1 \\ -15 \\ 17 \end{bmatrix} .^2$$

$$e_s = \begin{bmatrix} 1 \\ 15 \\ 17 \end{bmatrix} .^1$$

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۲

- رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۵۲۰۳ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی -
بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۸

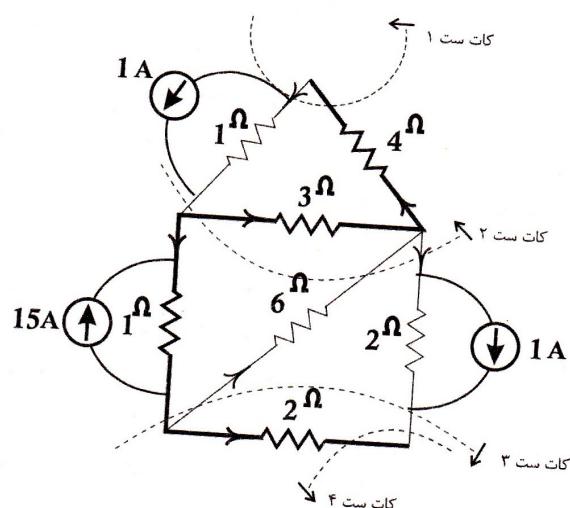۱۱- ماتریس ادمیتانس کات ست مدار رسم شده را بنویسید.



$$Y_q = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -\frac{2}{3} & -0.5 \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0.5 \\ 0 & -0.5 & 0.5 & 1 \end{bmatrix} .2$$

$$Y_q = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -\frac{2}{3} & -0.5 \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0.5 \\ 0 & -0.5 & 0.5 & 1 \end{bmatrix} .1$$

$$Y_q = \begin{bmatrix} \frac{5}{4} & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0.5 \\ 0 & -0.5 & 0.5 & 1 \end{bmatrix} .4$$

$$Y_q = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0.5 \\ 0 & -0.5 & 0.5 & 1 \end{bmatrix} .3$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۲

- رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۲۰۳ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)، مهندسی پزشکی -
بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۰۱۸

۱۲- با توجه به شکل و اطلاعات داده شده کدام گزینه معادلات حالت مدار رسم شده را بدروستی نشان میدهد؟
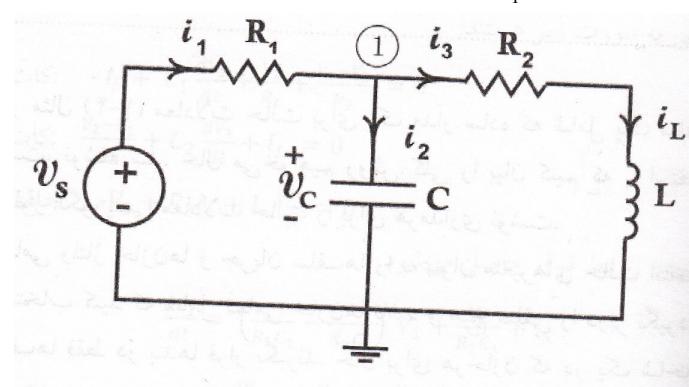
$$R_1 = 10\Omega \quad C = 1F \quad R_2 = 20\Omega \quad L = 2H$$



$$\begin{bmatrix} \frac{dV_C}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.1 & -1 \\ 0.5 & -10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \end{bmatrix} V_s \quad .2$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dV_C}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.1 & 1 \\ 0.5 & -10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \end{bmatrix} V_s \quad .1$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dV_C}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.1 & -0.01 \\ 0.5 & -10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \end{bmatrix} V_s \quad .4$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dV_C}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.1 & 0 \\ 0.5 & -10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \end{bmatrix} V_s \quad .3$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۲

- رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۲۰۳ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)، مهندسی پزشکی
بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۸

- معادلات حالت برای شکل زیر به کدام صورت است؟
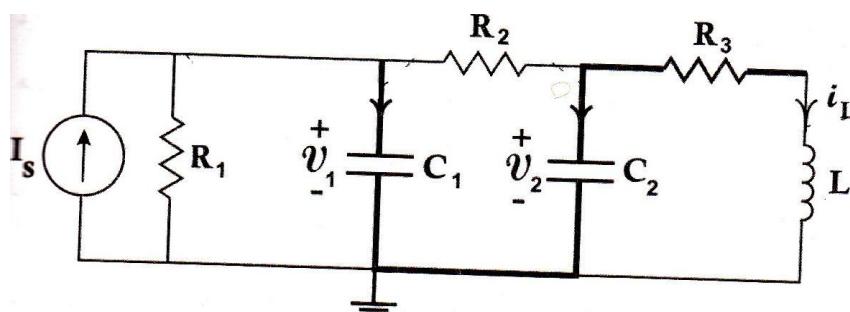
$$R_1 = 30\Omega \quad R_2 = 20\Omega \quad R_3 = 10\Omega \quad C_1 = C_2 = \frac{1}{6}F \quad L = 2H$$



$$\begin{bmatrix} \frac{dV_1}{dt} \\ \frac{dV_2}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0 & 0 \\ 0.3 & -0.3 & -6 \\ 0 & -6 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} I_s \quad .2$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dV_1}{dt} \\ \frac{dV_2}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 & -0.3 & 0 \\ 0.3 & -0.3 & -6 \\ 0 & -6 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} I_s \quad .1$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dV_1}{dt} \\ \frac{dV_2}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.3 & 0 \\ 0.3 & -0.3 & -6 \\ 0 & -6 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} I_s \quad .4$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dV_1}{dt} \\ \frac{dV_2}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 & 1 & 0 \\ 0.3 & -0.3 & -6 \\ 0 & -6 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} I_s \quad .3$$

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۲

- رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۲۰۳ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی
بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۰۱۸

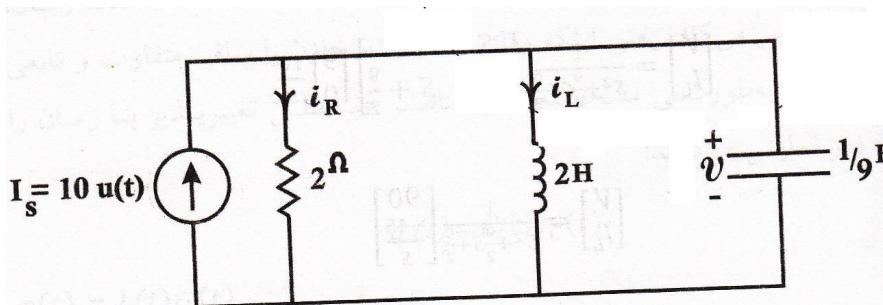۱۴- معادلات حالت برای مدار رسم شده را بیابید؟




$$\begin{bmatrix} \frac{dV}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 & -10 \\ -0.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix} I_s \quad .2$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dV}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0 \\ -0.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix} I_s \quad .1$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dV}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 & 1 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9 \\ 0 \end{bmatrix} I_s \quad .4$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dV}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4.5 & -9 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9 \\ 0 \end{bmatrix} I_s \quad .3$$

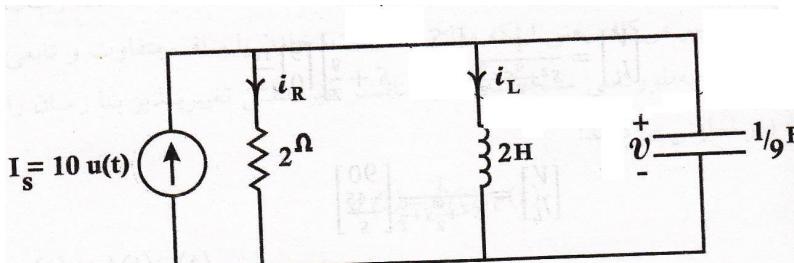۱۵- جریان مقاومت در شکل داده شده را بدست آورید. (شرط اولیه را صفر در نظر بگیرید)



$$i_R(t) = e^{-1.5t} - 30e^{-3t} \quad .2$$

$$i_R(t) = 30(e^{-1.5t} - e^{-3t}) \quad .1$$

$$i_R(t) = 60e^{-1.5t} \quad .4$$

$$i_R(t) = 60e^{-1.5t} - 60e^{-3t} \quad .3$$

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۲

- رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۲۰۳ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی
-
بالینی، مهندسی رباتیک

۱۳۹۰۰۱۸

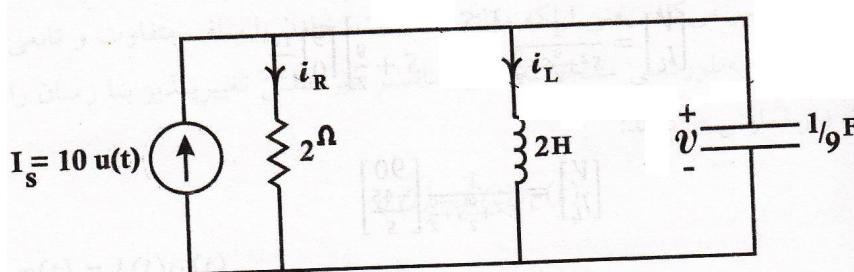کدام است؟ $V_C(t)$ -۱۶

$$V_C(t) = 30e^{-1.5t} \quad .2$$


$$V_C(t) = 60e^{-1.5t} - 30e^{-3t} \quad .1$$

$$V_C(t) = 60e^{-1.5t} - 60e^{-3t} \quad .4$$

$$V_C(t) = 60e^{-1.5t} \quad .3$$

- با توجه به شکل رسم شده کدام گزینه درست است؟ -۱۷
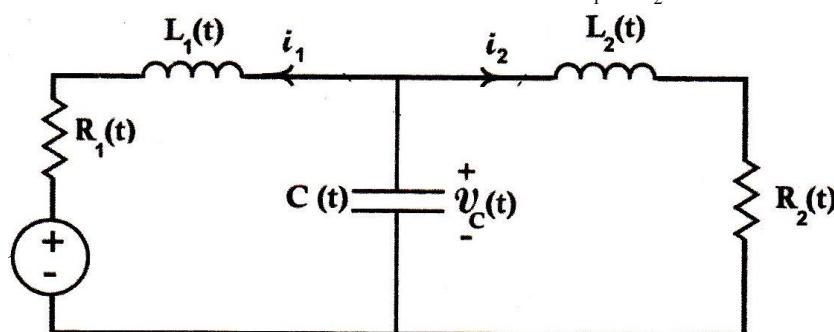
$$L_1 = L_2 = 2H \quad C = 1F \quad R_1 = R_2 = 10\Omega$$



$$\begin{bmatrix} \frac{dq}{dt} \\ \frac{d\varphi_1}{dt} \\ \frac{d\varphi_2}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q(t) \\ \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} e_s \quad .2$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dq}{dt} \\ \frac{d\varphi_1}{dt} \\ \frac{d\varphi_2}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & -0.5 \\ 1 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q(t) \\ \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} e_s \quad .1$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dq}{dt} \\ \frac{d\varphi_1}{dt} \\ \frac{d\varphi_2}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 & -0.5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q(t) \\ \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} e_s \quad .4$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dq}{dt} \\ \frac{d\varphi_1}{dt} \\ \frac{d\varphi_2}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q(t) \\ \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} e_s \quad .3$$

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۲

- رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۵۲۰۳ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی -
بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۸

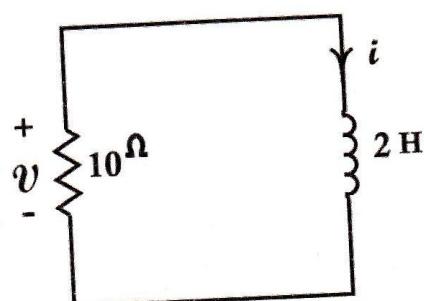۱۸- فرکانس طبیعی جریان سلف در مدار زیر چند است؟




-2.5 . ۴

-0.2 . ۳

-5 . ۲

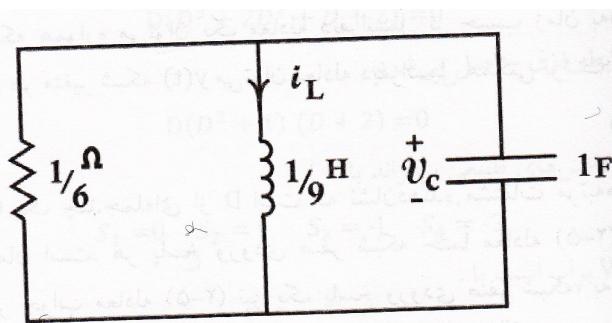0.2 . ۱

۱۹- در مدار زیر فرکانس های متغیر شبکه، ولتاژ خازن را بدست آورید.




-3,-1 . ۴

-2,-2 . ۳

-3,-2 . ۲

-3,-3 . ۱

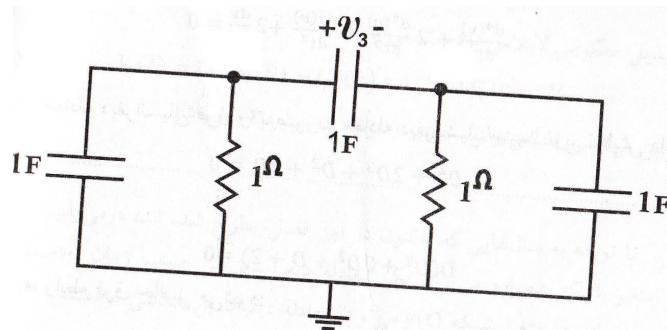۲۰- در مدار زیر فرکانس طبیعی V_3 کدام است؟

-3 . ۴

 $-\frac{1}{3}$. ۳ $-1, -\frac{1}{3}$. ۲

-1 . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۲

- رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۵۲۰۳ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی
- بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۰۱۸

۲۱- در مدار زیر فرکانس طبیعی V_2 چند است؟
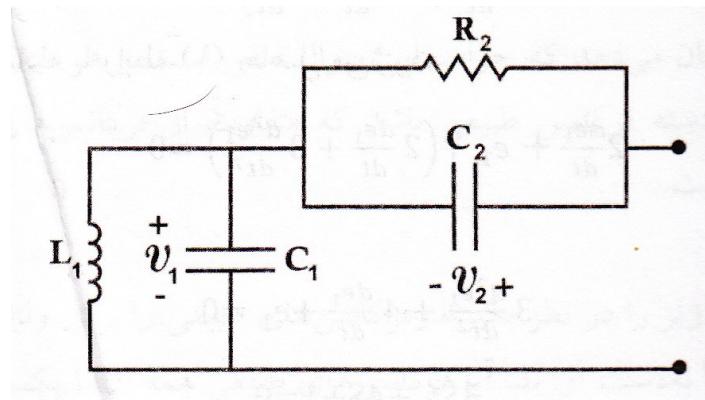
$$R_2 = 20\Omega \quad C_1 = C_2 = 0.1F \quad L_1 = 2H$$




-0.5 . ۴

-5 . ۳

-0.2 . ۲

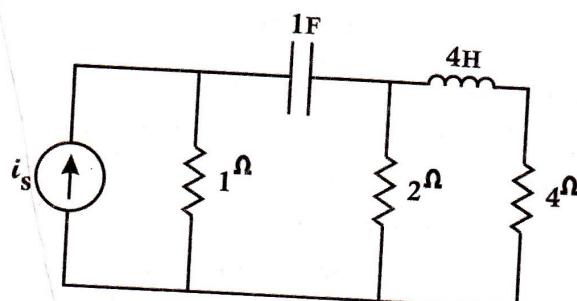-2 . ۱

۲۲- فرکانس های طبیعی شبکه زیر را بدست آورید?



-1.5,-1 . ۴

-1,-0.5 . ۳

-0.5,-0.5 . ۲

-1,-1 . ۱

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): ۳۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۲

- رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۵۲۰۳ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی
- بالینی، مهندسی رباتیک

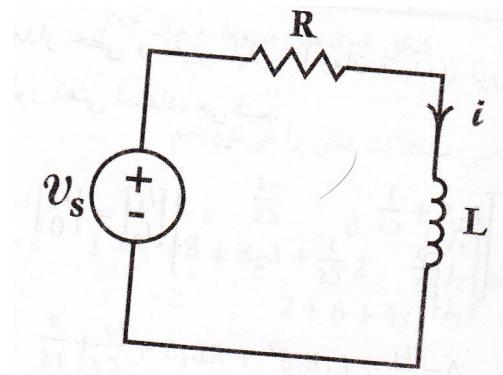-۳ مدار RL زیر توسط یک منبع ولتاژ تحریک می شود. اگر جریان i پاسخ حالت صفر باشد. ادمیتانس نقطه تحریک مدار RL چیست؟



$$\frac{I(s)}{V_s(s)} = \frac{1}{S} \quad .4$$


$$\frac{I(s)}{V_s(s)} = \frac{1}{LS} \quad .3$$

$$\frac{I(s)}{V_s(s)} = \frac{1}{R + LS} \quad .2$$

$$\frac{I(s)}{V_s(s)} = \frac{1}{R} \quad .1$$

-۴۴ ادمیتانس انتقالی $\frac{I}{V_s}$ را برای شکل رسم شده محاسبه نمایید.
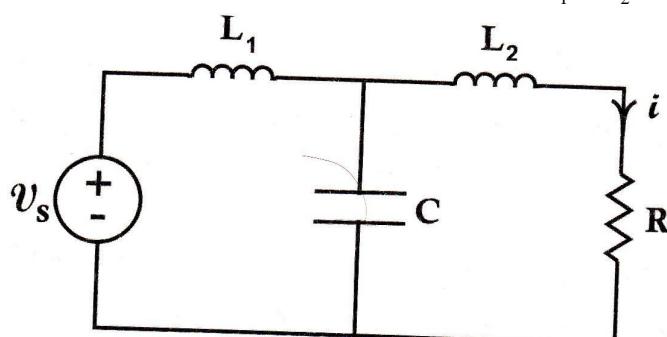
$$L_1 = L_2 = 2H \quad C = 0.5F \quad R = 10\Omega$$



$$\frac{S}{2S^3 + 10S^2 + 4S} \quad .2$$

$$\frac{1}{2S^3 + 10S^2 + 4S} \quad .1$$

$$\frac{1}{S^3 + 10S^2 + 4S + 10} \quad .4$$

$$\frac{1}{2S^3 + 10S^2 + 4S + 10} \quad .3$$

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۲

- رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۵۲۰۳ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی
بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۸

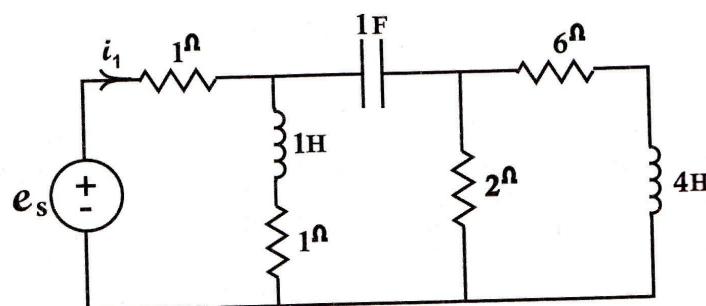- امپدانس دیده شده از دو سر منبع را بدست آورید؟ ۲۵



$$\frac{3S+4}{S+2} \quad .4$$


$$\frac{S+4}{4S+2} \quad .3$$

$$\frac{3S+8}{4S+2} \quad .2$$


$$\frac{3S^2+8S+4}{S^2+4S+2} \quad .1$$

سوالات تشریحینمره ۱،۴۰

- معادلات حالت را برای مدار زیر بنویسید.

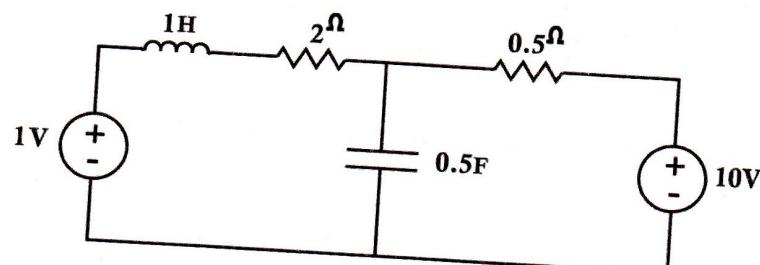نمره ۱،۴۰

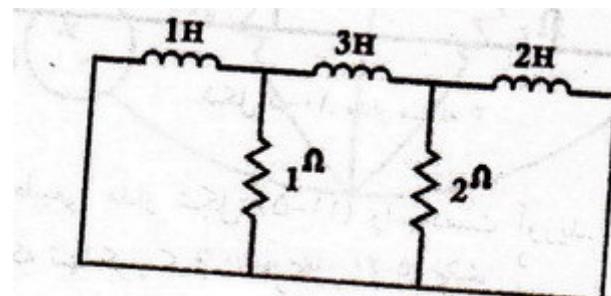- فرکانس های طبیعی مدار زیر را بدست آورید.



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۲


سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


- رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۵۲۰۳ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی -
بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۸

نمره ۱،۴۰

۳- امپدانس ورودی مدار شکل رسم شده را بدست آورید.

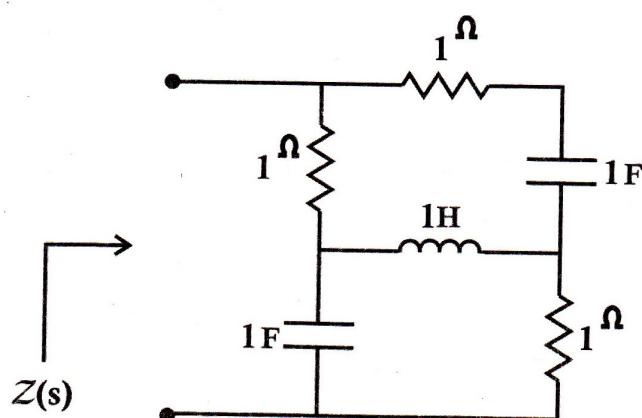نمره ۱،۴۰

۴- در مدار شکل زیر تمام فرکانس‌های طبیعی شبکه را به دست آورید.

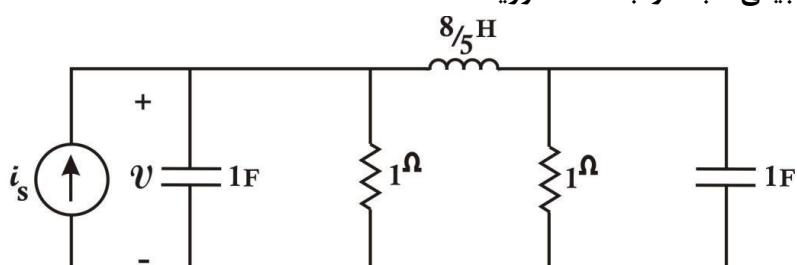نمره ۱،۴۰

۵- تبدیل لاپلاس تابع پله واحد و ضربه واحد را بدست آورید.