

تعداد سوالات: تستی: ۱۹ تشریحی: ۳

عنوان درس: اندازه گیری الکتریکی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۵ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۱۲

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

- ولت سنجی با حساسیت ۱۰۰۰ اهم بر ولت، بر روی مقیاس ۱۵۰ ولتی خود ۱۰۰ ولت را می خواند. این ولت سنج به دوسر مقاومت مجھولی بسته شده و با یک میلی آمپر سنج متواالی است. اگر خوانده میلی آمپر سنج ۵ میلی آمپر باشد، مقدار مقاومت مجھول کدام است؟

۱. ۲۰ کیلو اهم ۲. ۲۳ کیلو اهم ۳. ۲۷ کیلو اهم ۴. ۲۹ کیلو اهم

- کلاس دقت ۱/۰ تا ۵/۰ مربوط به کدام نوع از دستگاه های اندازه گیری می باشد؟

۱. دستگاه های اندازه گیری تابلویی ۲. دستگاه های اندازه گیری نیمه حساس
۳. دستگاه های اندازه گیری حساس ۴. همه موارد

- این قسمت از اسیلوسکوپ بصورت افقی نصب شده و یک میدان الکتریکی در راستای عمودی ایجاد می کند:

۱. صفحه انحراف دهنده ۲. صفحه CRT ۳. مولد مبنای زمان ۴. هیچکدام

- در اسیلوسکوپ ها، معمولاً وقتی روش تکراری است از این روش استفاده می شود؟

۱. روش آزاد رو یا تکراری ۲. روش منفرد
۳. روش غیر دندانه اره ای ۴. روش واداشته

- در یک اسیلوسکوپ، ولتاژ آند آخر ۲۰۰ ولت، طول صفحات انحراف دهنده $1/5$ سانتی متر و فاصله صفحات ۵ میلی متر می باشد. اگر فاصله میانی صفحات با پرده $L = 50\text{cm}$ باشد حساسیت انحراف لامپ کدام یک از موارد زیر است؟

۱. $0/375\text{mm/V}$ ۲. $0/425\text{mm/V}$ ۳. $0/718\text{mm/V}$ ۴. $0/313\text{mm/V}$

- این دستگاه از ۲ فلز غیر همجننس با ضریب انبساط طولی مختلف تشکیل شده که بر روی هم قرار می گیرند. عامل ایجاد انحراف در این دستگاه عبور جریان و خم شدن دو فلز است.

۱. دستگاه با آهن نرم گردان ۲. دستگاه با سیم حرارتی
۳. ترموکوپل ۴. بی مثال

- در یک ولت متر با پیچک متحرک و آهنربای دایم، مقاومت داخلی ۲۵۰ اهم و جریان مستقیم در انحراف کامل، ۱ میلی آمپر است. در این ولت متر از پل یکسو ساز استفاده شده و مقاومت مستقیم هر دیود ۵۰ اهم و مقاومت معکوس آن بی نهایت می باشد. مقدار مقاومت متواالی لازم را وقتی به سرها گش ولتاز موثر سینوسی ۲۵ ولت اعمال شود حساب کنید.

۱. ۳۳۴۱ اهم ۲. ۱۸۷۲۰ اهم ۳. ۴۰۱۰ اهم ۴. ۲۲۱۵۰ اهم

تعداد سوالات: تستی: ۱۹ تشریحی: ۳

عنوان درس: اندازه گیری الکتریکی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

روش تحلیلی/گد درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۵ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی -
بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۱۲

۸- می خواهیم به کمک یک آمپرسنج با مقاومت داخلی ۵ اهم و افت ولتاژ ۱۵۰ میلی ولت، جریان ۳۰ آمپر را اندازه بگیریم.
مقاومت کلی دستگاه چقدر است؟

۴. ۰/۰۵ اهم

۳. ۰/۰۰۵ اهم

۲. ۰/۰۴ اهم

۱. ۰/۰۰۴ اهم

۹- در میلی ولت متر، به منظور افزایش حوزه سنجش کدام گزینه پیشنهاد می شود؟

۲. مقاومت های موازی

۱. مقاومت های سری

۴. همه موارد

۳. اتصال ستاره مقاومت ها

۱۰- می خواهیم یک اهم متر موازی طرح کنیم که در نصف انحراف حداقل ۵/۰ اهم را بسنجد. در صورتی که $E = 3V$ و $Rm = 5\ ohm$ باشد، مقدار مقاومت سری با منبع ولتاژ را بیابید.

۴۲. ۴

۳۱/۵. ۳

۲۹/۵. ۲

۱. ۲۸/۳

۱۱- چنانچه در مدار اهم متر سری یا موازی، به جای باتری ۳ ولتی از یک منبع ولتاژ سینوسی سری با دیود استفاده کنیم دامنه منبع ولتاژ چقدر باید باشد؟

۴. ۴/۲ ولت

۳. ۹/۴ ولت

۲. ۳ ولت

۱. ۷/۸ ولت

۱۲- در این دستگاه گشتاور محرک با حرارت ایجاد شده متناسب است.

۴. هیچکدام

۳. گزینه های ۱ و ۲

۲. بی متال

۱. ترموکوپل

۱۳- این خطای ناشی از برابر نبودن چگالی شار نظری یک جریان خاص در افزایش و کاهش آن است.

۲. خطای گرمایی

۱. خطای پسماندی

۴. همه موارد

۳. خطای ناشی از میدانهای مغناطیسی پراکنده

۱۴- القا کنایی یک آمپرسنج با آهن متحرک برای انحراف تمام مقیاس ۹۰ درجه در ۱/۵ آمپر، به صورت $L = (200 + 40\theta - 4\theta^2 - \theta^3)\ \mu H$ است (θ انحراف از صفر بر حسب رادیان). انحراف زاویه ای عقربه را برای جریان یک آمپر محاسبه کنید.

۴. ۰/۷۸

۳. ۰/۲۲۳

۲. صفر

۱. ۰/۱

۱۵- از این وسیله به منظور اندازه گیری توان حقیقی (اکتیو) استفاده می شود؟

۴. ضریب قدرت سنج

۳. آمپر سنج

۲. وار سنج

۱. وات سنج

تعداد سوالات: تستی: ۱۹ تشریحی: ۳

عنوان درس: اندازه گیری الکتریکی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۰۲۵ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۱۲

- ۱۶- توسط دو وات متر، توان ۳ فاز یک مصرف کننده ۳ فاز را اندازه گیری می کنیم. اگر هر ۲ وات متر توان ۳۰۰ وات را نشان دهد توان ۳ فاز مصرف شده توسط بار کدام است؟


۴. ۸۴۰ وات

۳. ۹۰۰ وات

۲. ۶۰۰ وات

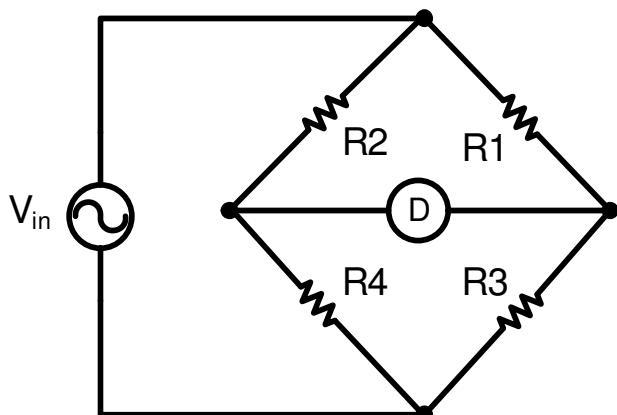۱. ۳۰۰ وات

- ۱۷- در دستگاه اندازه گیری پل جریان مستقیم زیر مقادیر $R_1=10, R_2=18, R_3=6$ اهم مفروض هستند، در صورت متعادل بودن پل مقادیر مقاومت مجھول R_4 چقدر است؟




۴. هیچکدام

۳. ۴/۶ اهم

۲. ۳/۷ اهم

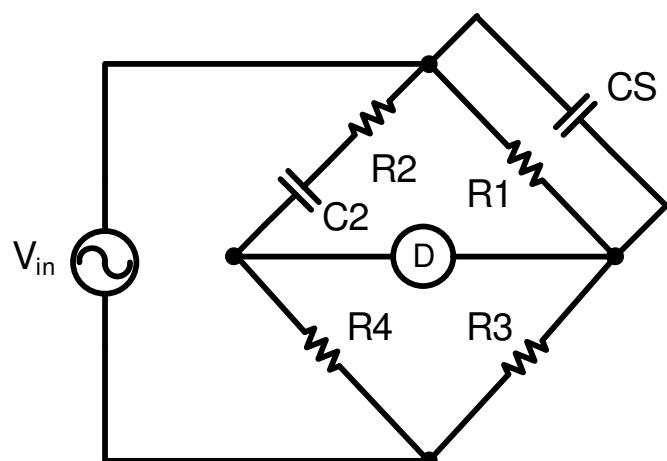۱. ۱۰/۸ اهم

- ۱۸- در پل اندازه گیری زیر، اندازه مقاومت R_1 را در شرایط زیر بیابید؟
ام، $R_2=2500$ اهم، $C_s=120$ میکرو فاراد، $R_3=2500$ اهم، $R_4=1250$ اهم



۴. ۱۵۰۰

۳. ۲۵۰۰

۲. ۳۰۰۰

۱. ۵۰۰۰

تعداد سوالات: تستی: ۱۹ تشریحی: ۳


عنوان درس: اندازه گیری الکتریکی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

- رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۰۲۵ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی -
بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۱۲

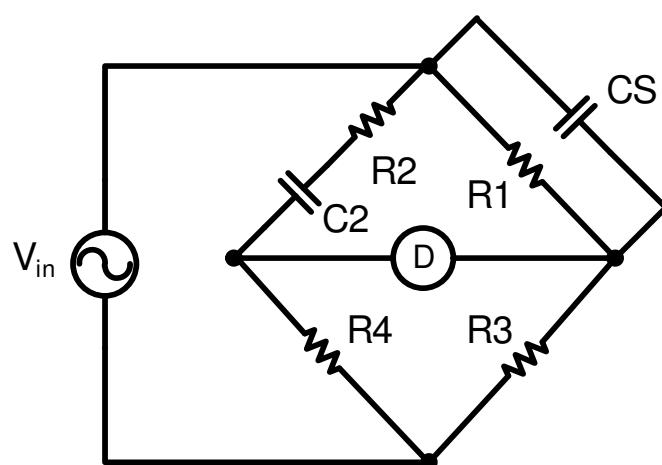۱۹- در پل اندازه گیری زیر، اندازه C_2 را در شرایط زیر بیابید؟
 $R_1=1000$ اهم، $R_2=2500$ میکرو فاراد، $C_s=120$ پیکو فاراد، $R_3=2500$ اهم، $R_4=1250$ اهم



۴. ۲۶۰ میکرو فاراد

۳. ۱۸۰ میکرو فاراد

۲. ۲۴۰ میکرو فاراد

۱. ۶۰ میکرو فاراد

سوالات تشریحی

نمره ۲،۳۳

- اگر بخواهیم یک ولتاژ ۳۰ ولتی را توسط سه دستگاه ۶۰، ۳۰ و ۱۰۰ ولت (با کلاس دقت برابر با یک) اندازه گیری کنیم مقدار خطای را در هر حالت محاسبه و با توجه به مقدار نتیجه گیری کنید.

نمره ۲،۳۴

- یک اهم متر سری دو حوزه ای که در نصف انحراف ۱۰۰۰ اهم و یا ۱۰۰۰۰۰ اهم بسنجید را با استفاده از یک میلی آمپرسنچ با قاب گردان و آهنربای دائم (با مقاومت داخلی R_m برابر ۱۲ اهم و جریان انحراف حداقل ۲۰ میکرو آمپر) طراحی کنید. ولتاژ باتری برابر ۶ ولت است.

نمره ۲،۳۴

- کنتور یک کارخانه با ولتاژ ۳۸۰ ولت در مدت ۶ ساعت ۱۰۰۰۰ دور می زند. تعداد دور کنتور در ۸ ساعت و با افت ولتاژ کارخانه به میزان ۵٪ و همان بار قبل چقدر خواهد بود؟