

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

روش تحلیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوترا (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات چندبخشی، مهندسی کامپیوترا (سخت افزار)، مهندسی کامپیوترا (نرم افزار) (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ -، علوم کامپیوترا، علوم کامپیوترا ۱۱۱۹۰۰۹

استفاده از ماشین حساب ساده، ماشین حساب مهندسی مجاز است

- معادل مبنای هشت عدد ۱۶_(19E) برابر کدام گزینه است؟

1474 . ۴

636 . ۳

317 . ۲

676 . ۱

- معادل دودیی ۱۰_(5.31) کدام گزینه می باشد؟

100.01010 . ۴

100.01001 . ۳

101.10010 . ۲

101.01010 . ۱

- متمم ۹ عدد ۵۴۶۷۰۰ برابر کدام گزینه می باشد؟

453299 . ۴

453300 . ۳

453200 . ۲

564300 . ۱

- در سیستم نمایش مقدار - علامت دار، معادل دهدۀی عدد ۱۰۰۰۱۱۰₍₁₀₀₀₁₁₀₎ برابر کدام گزینه می باشد؟

-57 . ۴

-6 . ۳

-70 . ۲

-58 . ۱

- کدام گزینه نمایش BCD عدد ۱۰₍₅₂₎ را بیان می کند؟(0010 0101)_{BCD} . ۲(0101 0010)_{BCD} . ۱(001 101)_{BCD} . ۴(101 001)_{BCD} . ۳

- برای داده ۱۰۱۰۱۱ و با فرض توازن زوج، رشته بیت ارسالی برابر است با؟

1010111 . ۴

1101011 . ۳

0101011 . ۲

1010110 . ۱

- محدوده مجاز سطح ولتاژ برای منطق یک، برابر کدام گزینه است؟

۴ . ۳ تا ۴ ولت

۲ . ۳ تا ۴ ولت

۲ . ۳ تا ۵ ولت

۱ . ۲ تا ۵ ولت

- کدام گزینه معادل عبارت $xy + yz + xz$ است؟ $xy + z$. ۴ $xz + y$. ۳ $(x + y)(x + z)$. ۲ $xy + xz$. ۱- اگر دو گان تابع F به صورت $F = (A + B'C)(A'B'C) + B'C$ کدام است؟ $A' . (B + C') + (A + B + C') . B$. ۲ $A . (B' + C) + (A' + B' + C) . B'$. ۱ $((A + B'C) . (A'B'C) + B')$. ۴ $(A' + BC') . (ABC') + B$. ۳

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

روش تحلیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - (مهندسی)
مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹

-۱۰ متمم تابع $xy + y'z + zx'w$ کدام است؟

$$(x' + y')(y + z)(z' + x' + w') \ . ۲$$

$$(x' + y')(y + z')(z' + x + w') \ . ۱$$

$$(x + y)(y' + z)(z + x' + w) \ . ۴$$

$$x'y' + yz' + z'xw' \ . ۳$$

-۱۱ ویژگی چگالی قطعه بالا متعلق به کدام خانواده منطقی است؟

ECL . ۴

CMOS . ۳

MOS . ۲

TTL . ۱

-۱۲ کدام تابع به فرم متعارف است؟

$$F(x,y,z) = x'yz + xy'z \ . ۲$$

$$F(x,y,z) = (x' + y + z)(y + z') \ . ۱$$

$$F(x,y,z) = xyz + x(y' + z) \ . ۴$$

$$F(x,y,z) = xy + xyz' \ . ۳$$

-۱۳ فرم جمع مینترم تابع $F(x,y,z)=x + yz + y'$ کدام گزینه می باشد؟

$$F(x,y,z) = \Sigma(0,1,2,3,4,6,7) \ . ۲$$

$$F(x,y,z) = \Sigma(0,1,2,4,5,7) \ . ۱$$

$$F(x,y,z) = \Sigma(0,1,3,4,5,6,7) \ . ۴$$

$$F(x,y,z) = \Sigma(0,1,3,4,5,7) \ . ۳$$

-۱۴ کدام گزینه متمم تابع $F(x,y,z,w) = x + z$ می باشد؟

$$\Pi(2,3,6,7,8,9,10,15) \ . ۲$$

$$\Sigma(2,3,6,7,8,9,10,15) \ . ۱$$

$$\Pi(0,1,4,5) \ . ۴$$

$$\Sigma(0,1,4,5) \ . ۳$$

-۱۵ ساده شده تابع $F(x,y,z,w) = \Sigma(0,2,4,6,8,9,11,12,13,15)$ کدام گزینه است؟

$$z'w' + xw + x'w' \ . ۲$$

$$zw' + xw + x'w' \ . ۱$$

$$z'w' + xw' + x'w \ . ۴$$

$$zw' + xw' + x'w \ . ۳$$

-۱۶ عبارت ساده شده جدول کارنوی مقابله کدام است؟

		BC	00	01	11	10
		A	0	1	1	1
		1			1	1
B'	A	0	1	1	1	1
B'	A	1			1	1

 $B' \cdot A \ . ۴$ $B' + A \ . ۳$ $B \cdot A' \ . ۲$ $B + A' \ . ۱$

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

روش تحلیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹

-۱۷

کدام گزینه ساده شده تابع F با حالات بی اهمیت d می باشد؟

$$F(x,y,z,w) = \Sigma(0,1,4,5,6,8)$$

$$d(x,y,z,w) = \Sigma(10,11,12)$$

$$xy'z + x'z' + z'w' . ۲$$


$$zw' + x'z' + z'w' . ۱$$

$$xy' + x'z' + z'w' . ۴$$

$$x'z' + x'yw' + z'w . ۳$$

در شکل مقابل تابع F کدام است؟

-۱۸

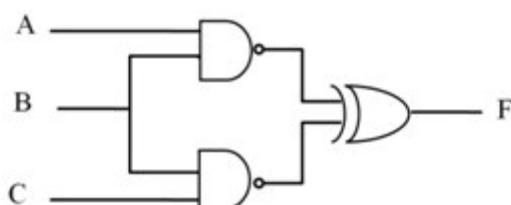

$$A'BC + ABC' . ۴$$

$$A'BC + AB'C . ۳$$

$$AB'C + A'BC . ۲$$

$$AB'C + ABC' . ۱$$

در صورتی که $xy = 0$ باشد، آنگاه $x + y$ برابر است با؟


-۱۹

$$(x \oplus y')' . ۴$$

$$(x + y)' . ۳$$

$$(x \oplus y)' . ۲$$

$$x \oplus y . ۱$$

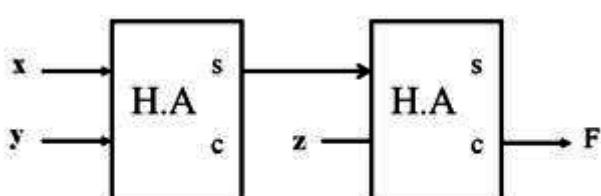در مدار مقابل مقدار F کدام است؟

$$xyz . ۴$$

$$(x + y)z . ۳$$

$$z(x \oplus y) . ۲$$

$$y \oplus x \oplus z . ۱$$

با چند عدد دیکدر ۴*۲*۵ می توان یک دیکدر ۳۲*۵ ساخت؟

-۲۱

$$11 . ۴$$

$$9 . ۳$$

$$8 . ۲$$

$$6 . ۱$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات

(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - مهندسی

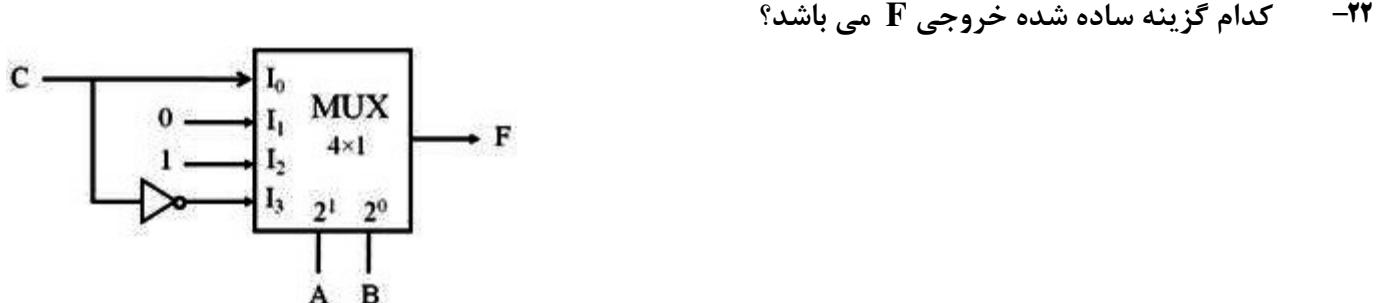مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹



AC' + B'C . ۴

B' + C . ۳

A + B'C . ۲

AC' + B . ۱

در یک فلیپ فلاپ T اگر $T = 0$ باشد، خروجی پس از ۵ پالس ساعت چه می شود؟ -۴۳

۱. عکس حالت قبلی می شود.

۲. یک می شود.

۳. صفر می شود.

۴. حالت قبلی را حفظ می کند.

معادله مشخصه در فلیپ فلاپ JK برابر کدام گزینه است؟ -۴۴


Q(t+1) = JQ' + K'Q . ۲

Q(t+1) = J'Q + K'Q . ۱

Q(t+1) = JQ + K'Q' . ۴

Q(t+1) = J'Q' + KQ . ۳

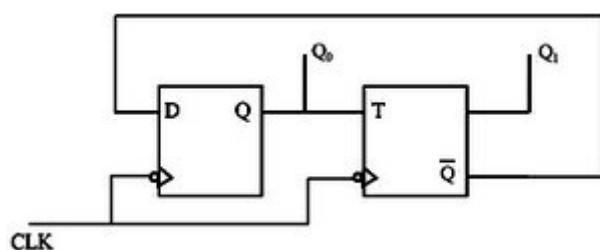در مدار زیر حالت اولیه Q ها صفر می باشد. بعد از سه پالس ساعت مقدار Q ها برابر است با؟ -۴۵



Q₁ = 1, Q₀ = 1 . ۴

Q₁ = 1, Q₀ = 0 . ۳

Q₁ = 0, Q₀ = 1 . ۲

Q₁ = 0, Q₀ = 0 . ۱

سوالات تشریحی

۱،۴۰ نمره

تابع (۶) $F(x,y,z) = \Pi(0,6)$ را پس از ساده سازی، با گیت های NAND پیاده سازی کنید؟

۱،۴۰ نمره

نمودار بلوکی یک جمع کننده BCD را رسم نمایید.

۱،۴۰ نمره

یک مالتی پلکسر با ابعاد ۱۶ * ۱ را به کمک مالتی پلکسرهای ۸ * ۸ و ۲ * ۱ طراحی نمایید.

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

روش تحلیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ،علوم کامپیوترا(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوترا(سخت افزار) چندبخشی، مهندسی کامپیوترا- نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ،علوم کامپیوترا، علوم کامپیوترا ۱۱۱۹۰۰۹

۱،۴۰ نمره

۴- عملکرد فلیپ فلاپ حاکم - تابع (Master-Slave) را با رسم شکل توضیح دهید.

۱،۴۰ نمره

۵- یک شمارنده جانسون ۴ بیتی را رسم کرده و رشته شمارش آن را بیان نمایید.