

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

و شته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ -، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۰۹

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱- معادل دهدھی عدد دو دو دویی (۱۰۰۱۱) برابر کدام گزینه است؟

۱۸. ۴

۲۳. ۳

۱۱. ۲

۱۹. ۱

۲- عدد (۷۳،۱۲) در مبنای ۸ می باشد. معادل دودویی آن کدام گزینه است؟

۱۱۱۱۱۱،۱۱۰. ۲

۱۰۰۱۱۰۰۱۰۱۰. ۱

۰۱۱۱۰۱۱،۰۰۰۱۰۰۱۰. ۴

۱۱۱۰۱۱،۰۰۱۰۱۰. ۳

۳- عدد ۰۰۱۱ را در نظر بگیرید. متمم دو آن کدام گزینه است؟

۰۱۱۰. ۴

۱۱۱۰. ۳

۱۱۰۱. ۲

۱۱۰۰. ۱

۴- اگر از روش متمم ۲ استفاده کنیم حاصل تفریق دو عدد دودویی علامتدار زیر کدام است?
 $(11111010 - 11110011) = ?$

۰۰۰۰۰۱۱۱. ۴

۱۱۱۱۱۰۰۱. ۳

۰۰۰۰۱۰۰۰. ۲

۱۰۰۰۰۱۱۱. ۱

۵- کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟

$(X'YZ') \cdot (X'Y'Z)' . ۲$

$(X'YZ' + X'Y'Z)' . ۱$

$(X'Y'Z' + XYZ')' . ۴$

$(X + Y' + Z) \cdot (X + Y + Z') . ۳$

۶- تابع زیر معادل کدام گزینه است؟

$$F(X, Y, Z) = \prod (0, 2, 4, 5)$$

$$F(X, Y, Z) = X . ۲$$

$$F(X, Y, Z) = XY + X'Z . ۱$$

$$F(X, Y, Z) = XY + Z . ۴$$

$$F(X, Y, Z) = XY' . ۳$$

۷- ساده شده عبارت زیر کدام است؟

$$F(X, Y, Z) = XY + X'Z + YZ$$

$$XY + X'Z . ۴$$

$$XY' + X'Z . ۳$$

$$XY + XZ . ۲$$

$$XY + YZ . ۱$$

۸- ساده شده تابع زیر کدام گزینه است؟

$$F(X, Y, Z) = \sum (3, 4, 6, 7)$$

$$Y + Z . ۴$$

$$YZ + XZ' . ۳$$

$$X'Y + Z . ۲$$

$$Y'Z + XYZ . ۱$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵





تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

و شته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ -، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۰۰۹

- ۹- کدام مدار مربوط به تابع زیر می باشد؟
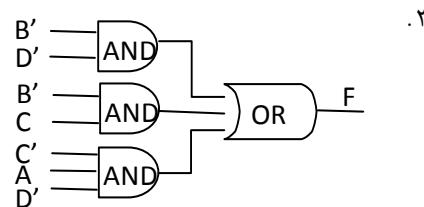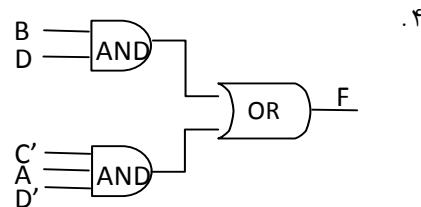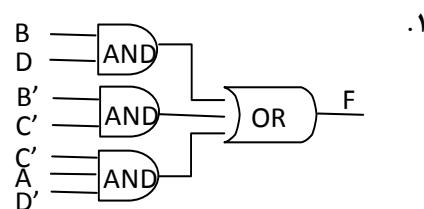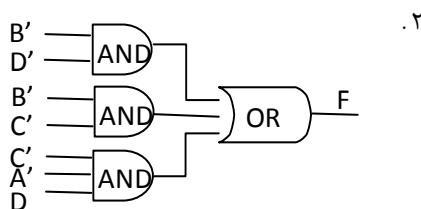
$$F(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$$



- ۱۰- ساده ترین شکل تابع زیر که دارای حالت بی اهمیت (d) هم می باشد کدام گزینه است؟

$$F(W, X, Y, Z) = \sum(1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15) + d(0, 2, 4, 6, 8, 9)$$

W .۴

Y .۳

۱ .۲

X .۱

- ۱۱- خروجی عبارت زیر کدام گزینه می باشد؟

$$F = X \oplus X' \oplus X \oplus X' \oplus X \oplus X'$$

$$F = 0 \quad .۲$$

$$F = 1 \quad .۱$$

$$\text{If } (X' == 1) \text{ then } (F = 0) \quad .۴$$

$$\text{if } (X == 1) \text{ then } (F = 0) \quad .۳$$

- ۱۲- خروجی عبارت زیر کدام گزینه است؟

$$F = X \cdot X' \cdot (X')' \cdot ((X')')' \cdot (((X')')')'$$

۱. همیشه برابر صفر خواهد بود.

۲. همیشه برابر یک خواهد بود.

۳. اگر X برابر با یک باشد خروجی نیز یک خواهد شد.

۴. با توجه به مقدار X خروجی ممکن است صفر یا یک باشد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

و شته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ -، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۰۹


- ۱۳- خروجی کدام مدار با مدارات دیگر متفاوت است؟

.۲

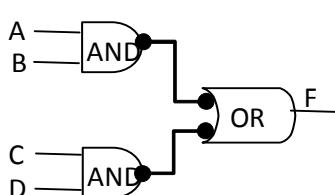


.۲


.۱

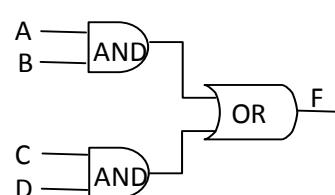

.۴

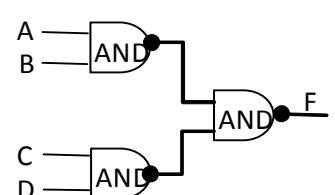

.۳

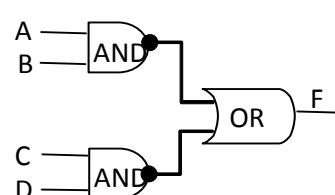

- ۱۴- کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟


$(X \oplus Y)'$.۴

$X' \oplus Y$.۳


$X' \oplus Y'$.۲

$X \oplus Y'$.۱

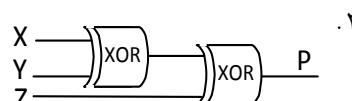
- ۱۵- فرض کنید بخواهیم یک پیام سه بیتی (XYZ) را همراه با یک بیت توازن زوج (P) ارسال کنیم. مدار مولد توازن آن کدام گزینه خواهد بود؟




.۲

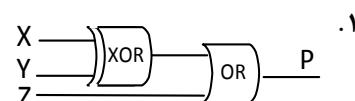

.۱

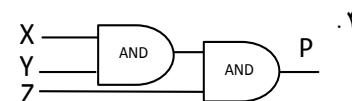

.۴

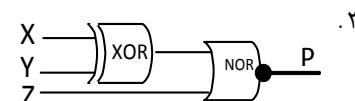

.۳


- ۱۶- کدام مدار از نوع مدارات ترتیبی می باشد؟

۴. شمارنده

۳. نیم جمع کننده

۲. مولتی پلکس

۱. دیکدر

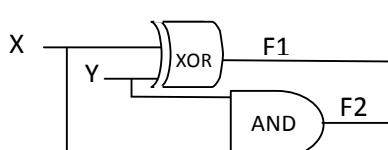

۲. مدار یک (تمام) جمع کننده دودویی می باشد.

۴. مدار یک مولتی پلکس می باشد.

۱. مدار یک نیم جمع کننده دودویی می باشد.

۳. مدار یک رمزگشا (دیکدر) می باشد.

- ۱۷- کدام گزینه در مورد مدار زیر صحیح است؟

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ -، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۰۰۹

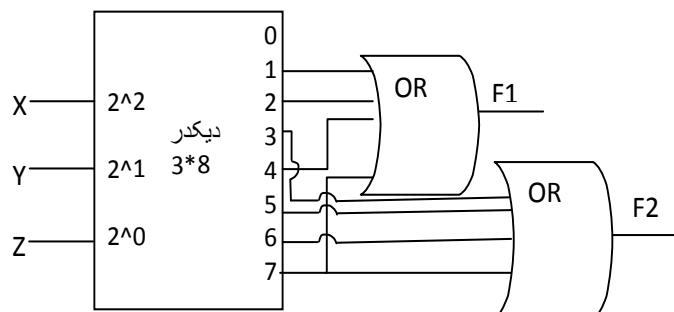- ۱۸- مدار زیر می تواند جایگزین کدام قطعه گردد؟




۲. جمع کننده BCD

۱. نیم جمع کننده دودویی

۴. مولتی پلکسر ۲ به ۱

۳. جمع کننده دودویی کامل

- ۱۹- مدار زیر چیست؟

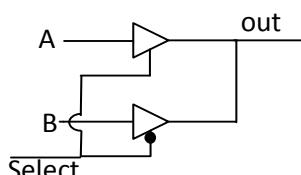

۲. دیکدر

۱. مولتی پلکسر

۴. جمع کننده دودویی کامل

۳. انکدر

- ۲۰- تفاوت مدار ترتیبی و ترکیبی چیست؟

۱. مدارات ترتیبی حافظه دارند.

۲. هیچ تفاوتی ندارند.

۳. مدارات ترکیبی حافظه دارند.

۴. مدارات ترکیبی نیاز به ورودی ندارند.

- ۲۱- کدام فلیپ فلاپ دارای حالت مبهم می باشد؟

D . ۴

T . ۳

RS . ۲

JK . ۱

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ -، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۰۹

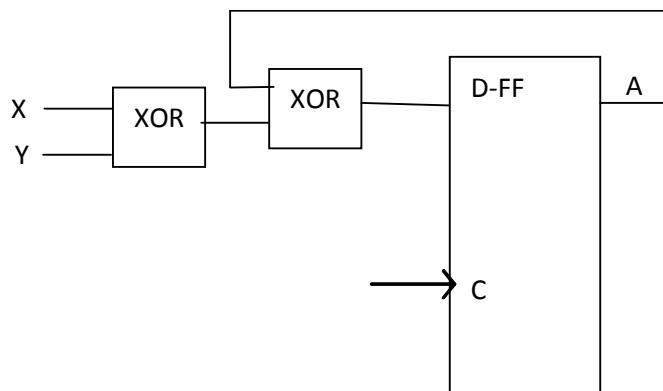۲۲- نمودار حالت مدار ترتیبی زیر که از یک فلیپ فلاپ نوع D و دو گیت XOR تشکیل گردیده دارای چند حالت می باشد؟



۴. پنج حالت

۳. چهار حالت

۲. سه حالت

۱. دو حالت

۲۳- محتوای یک ثبات چهار بیتی در آغاز ۱۱۰۰ می باشد. ثبات سه بار با ورودی سریال ۱۱۰ به راست جابجا می شود. محتوای

ثبتات در پایان سه بار جابجایی کدام گزینه خواهد بود؟


۰۰۱۱ .۴

۱۱۱۰ .۳

۱۱۰۱ .۲

۱۱۰۰ .۱

۲۴- مدار زیر چه کاری انجام می دهد؟

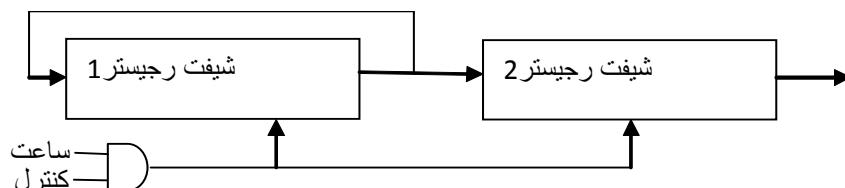

۲. انتقال سریال اطلاعات از رجیستر ۱ به رجیستر ۲

۱. انتقال موازی اطلاعات از رجیستر ۱ به رجیستر ۲

۴. انتقال سریال اطلاعات از رجیستر ۱ به رجیستر ۱

۳. انتقال موازی اطلاعات از رجیستر ۲ به رجیستر ۱

۲۵- شمارنده جانسونی که دارای پنج فلیپ فلاپ باشدیک رشته چند حالتی را تولید خواهد نمود؟

۱۰ .۴

۹ .۳

۸ .۲

۷ .۱

سوالات تشریحی

۱۰۳۵ نمود

-تابع زیر را ساده نمایید سپس مدار معادل آن را طراحی نمایید.

$$F(W, X, Y, Z) = \sum (0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$$

-تابع زیر را با گیت های NAND پیاده سازی کنید.

$$F(X, Y, Z) = \sum (1, 2, 3, 4, 5, 7)$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

و شته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ -، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۰۰۹

نمره ۱،۶۲

- با استفاده از دو نیم جمع کننده و گیت های منطقی یک جمع کننده کامل طراحی نمایید.

نمره ۱،۵۹

- با استفاده از ترکیب مولتی پلکسرهای ۴ به ۱ و ۲ به ۱ یک مولتی پلکسر ۸ به ۱ طراحی نمایید.

نمره ۲،۴۱

- نمودار منطقی یک شمارنده BCD موج گونه را با استفاده از فلیپ فلاپ JK رسم نمایید.