

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

دوس: مدارهای منطقی

روش تحصیلی/ کد درس: مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق- قدرت، مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق- کنترل، مهندسی برق- مخابرات، مهندسی برق- الکترونیک ۱۵۱۱۰۷۷

۱- عدد ۲(010110011) چه عددی در مبنای ۸ می باشد؟

۲۳۰۳ . ۴

۱۱۵ . ۳

B3 . ۲

۲۶۳ . ۱

۲- عدد ۱۰(0.6875) بصورت دو دویی می شود:

۰,۱۰۱۱ . ۲

۰,۱۱۱۰۰۰۱۱۱۱۰۱ . ۱

۰,۰۱۱۰۱۰۰۰۱۱۱۰۱۰۱ . ۴

۰,۰۱۰۱ . ۳

۳- متمم ۱۰ عدد ۱۲۳۹۸ برابر است با:

۸۷۶۰۲ . ۴

۹۸۷۱۲ . ۳

۸۷۶۰۱ . ۲

۹۸۷۶۰۲ . ۱

۴- متمم ۲ عدد ۱۱۰۱۰ برابر است با:

۰۰۱۰۱۰ . ۴

۰۰۱۱۱۰ . ۳

۰۰۱۰۰۰ . ۲

۰۰۱۰۰۱ . ۱

۵- متمم ۱ عدد ۱۱۰۰۰ می شود؟

۱۱۰۱۰۰۰ . ۴

۱۰۱۱۱۱ . ۳

۱۰۰۱۱۱ . ۲

۱۰۱۰۰۰ . ۱

۶- عدد ۱۰(197) بصورت کد BCD می شود؟

۸۰۲ . ۴

۰۰۰۱۱۰۰۱۰۱۱۱ . ۳

۱۱۰۰۱۰۱ . ۲

۱۱۱۰۰۱۱۰۱۰۰۰ . ۱

۷- عدد ۸ در کد افزونی ۳ می شود؟

۰۰۱۰ . ۴

۰۱۰۱ . ۳

۱۰۱۱ . ۲

۱۰۰۰ . ۱

۸- توازن زوج ۱۰۰۱۰۰۱ عبارت است از.....

۱۰۰۱۰۰۰ . ۴

۰۱۰۰۱۰۰۱ . ۳

۱۰۰۱۰۰۱۱ . ۲

۱۱۰۰۱۰۰۱ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

دوس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق- قدرت، مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق- کنترل، مهندسی برق- مخابرات، مهندسی برق- الکترونیک ۱۵۱۱۰۷۷

۹- جدول درستی گیتی بصورت رو برو است. این گیت عبارت است از:

x	y	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

XOR .۴

OR .۳

NAND .۲

AND .۱

۱۰- رابطه $(x + y) \cdot (x + z) = x + (y \cdot z)$ چه اصل منطقی را بیان می دارد؟


۱. توزیع پذیری ضرب(.) نسبت به جمع(+)

۳. چنین اصلی وجود ندارد و رابطه غلط است.

۲. جابجایی

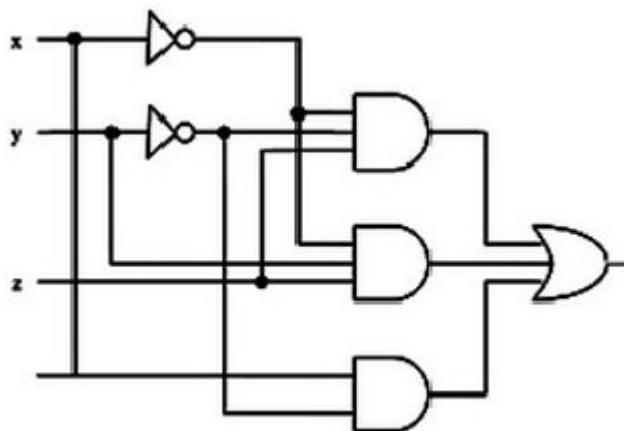۴. توزیع پذیری جمع(+) نسبت به ضرب(.)

۱۱- شکل زیر چه تابعی را پیاده سازی می کند؟



$$x'y'z + x'y'z + xy' \quad \text{.۲}$$

$$(x + y + z')(x + y' + z')(x' + y) \quad \text{.۱}$$

$$y' + z \quad \text{.۴}$$

$$x' + y' + z \quad \text{.۳}$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

دوس: مدارهای منطقی

و شته تحصیلی/ گد درس: مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق- قدرت، مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق- کنترل، مهندسی برق- مخابرات، مهندسی برق- الکترونیک ۱۵۱۱۰۷۷

۱۲- کدامیک از موارد زیر متمم تابع $x'y'z' + x'y'z$ است؟

$$(x + y' + z)'(x + y + z') \quad .\cdot 2$$

$$xy'z + xyz' \quad .\cdot 1$$

$$x(y' + z) \quad .\cdot 4$$

$$(x + y' + z)(x + y + z') \quad .\cdot 3$$

۱۳- اگر برای گیت زیر از منطق مثبت در ورودی و منفی در خروجی استفاده کنیم، این گیت چه عملی انجام می دهد؟



NOR .۴

x	y	z
L	L	L
L	H	L
H	L	L
H	H	H

OR .۲

NAND .۲

AND .۱

۱۴- از میان خانواده های منطقی زیر کدامیک دارای کمترین توان مصرفی است؟

CMOS .۴

MOS .۳

TTL .۲

ECL .۱

۱۵- کدامیک از روابط زیر تابع $F = \sum(1,4,7)$ را نشان می دهد؟

$$(x' + y' + z)(x + y' + z')(x + y + z) \quad .\cdot 1$$

$$x'y'z + xy'z' + xyz \quad .\cdot 2$$

$$(x + y + z')(x' + y + z)(x' + y' + z') \quad .\cdot 3$$

$$xyz' + x'y'z + x'y'z' \quad .\cdot 4$$

۱۶- کدامیک از روابط زیر تابع $F = \prod(1,4,7)$ را نشان می دهد؟

$$(x' + y' + z)(x + y' + z')(x + y + z) \quad .\cdot 1$$

$$x'y'z + xy'z' + xyz \quad .\cdot 2$$

$$(x + y + z')(x' + y + z)(x' + y' + z') \quad .\cdot 3$$

$$xyz' + x'y'z + x'y'z' \quad .\cdot 4$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

دوس: مدارهای منطقی

و شته تحصیلی/ گد درس: مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق- قدرت، مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق- کنترل، مهندسی برق- مخابرات، مهندسی برق- الکترونیک ۱۵۱۱۰۷۷

۱۷- چنانچه داشته باشیم $F(x, y, z) = \sum(1, 4, 7)$ ، متمم این تابع عبارت است از:

$\prod(0, 1, 4, 7)$

$\sum(2, 3, 5, 6)$

$\prod(1, 4, 7)$

$\prod(0, 2, 3, 5, 6)$


۱۸- ساده ترین شکل تابع $F(x, y) = x + x'y$ برابر است با:

$x + y'$

$x'y$

$x + y$

x

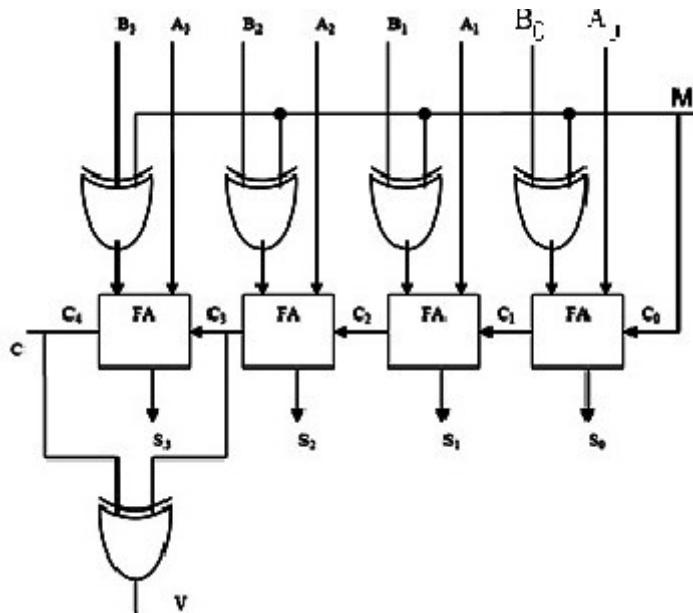۱۹- مدار زیر به ازای $M = 1$ چه عملی انجام می دهد؟


۴. نیم جمع کننده

۳. ضرب

۲. تفریق

۱. جمع

۲۰- مدار زیر چیست؟

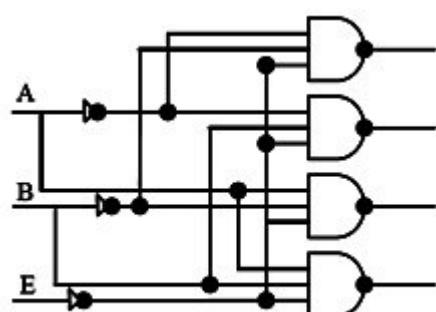

۴. مالتی پلکس

۳. دیکدر ۲ به ۴

۲. دیکدر ۳ به ۴

۱. انکدر ۳ به ۴

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵


دوس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق- قدرت، مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق- کنترل، مهندسی برق- مخابرات، مهندسی برق- الکترونیک ۱۵۱۱۰۷۷

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

۴۱- مدار زیر چه عملی انجام می دهد؟

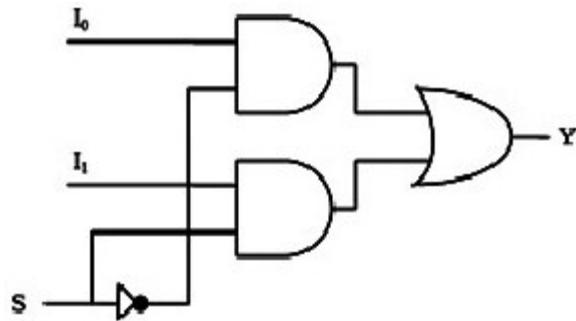


۴. مالتی پلکسر ۲ به ۱

۳. مالتی پلکسر ۳ به ۱

۲. انکدر ۳ به ۱

۱. دیکدر ۳ به ۱

۴۲- مدار زیر چیست؟

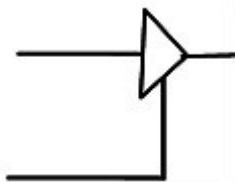


NOT

۳. بافر سه حالته

۲. دیکدر ۲ به ۱

۱. مالتی پلکسر ۲ به ۱

۴۳- مدار زیر چیست؟

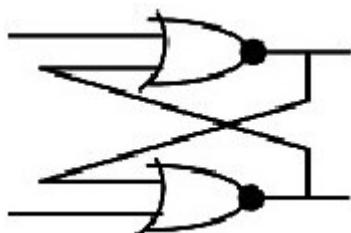


۴. لج SR

۳. لج D

۲. بافر

۱. فلیپ فلاپ J K

۴۴- مدار زیر چیست؟

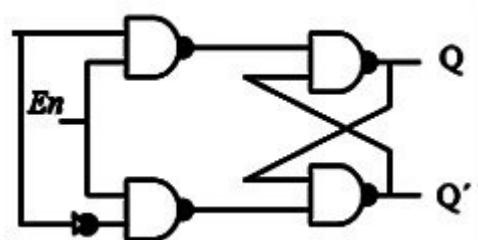

۴. فلیپ فلاپ T

۳. لج D

۲. لج SR


۱. فلیپ فلاپ JK

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

دوس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق- قدرت، مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق- کنترل، مهندسی برق- مخابرات، مهندسی برق- الکترونیک ۱۵۱۱۰۷۷

۴۵- کار مدار زیر چیست؟

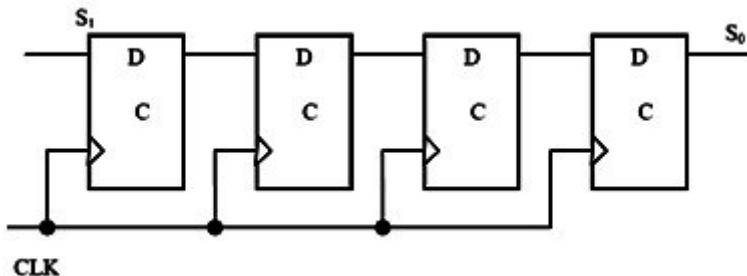

۱. ثبات موازی
۲. شیفت رجیستر ۴ بیتی
۳. شمارنده ۴ بیتی سنکرون
۴. شمارنده ۴ بیتی موج گونه


سوالات تشریحی

۱ نمره - تابع $F(w, x, y, z) = \sum(1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$ با حالات بی اهمیت $d(w, x, y, z) = \sum(0, 4)$ را ساده کنید و مدار مربوطه را رسم نمایید.

۲ نمره - تابع $F(A, B, C, D) = \sum(1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$ را با استفاده از مالتی پلکسر پیاده سازی نمایید.

۳ نمره - یک فلیپ فلاب JK با استفاده از فلیپ فلاب D طراحی کنید.

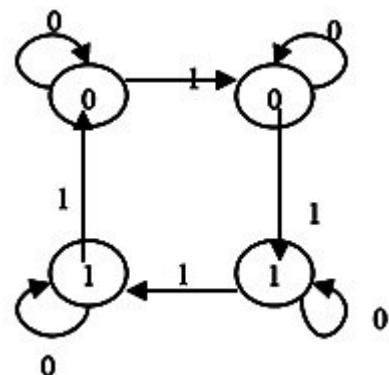۴ نمره - مداری با استفاده از فلیپ فلاب های T و گیت های لازم طراحی کنید که نمودار حالت زیر را پیاده سازی نماید.



۵ نمره - یک شمارنده (افزایشی) دودویی ۳ بیتی همزمان با استفاده از فلیپ فلاب های JK طراحی کنید.