

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ ۱۲۰: تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۷

عنوان درس: الکترونیک ۳، الکترونیک آنالوگ

رشته تحصیلی/ گذ درس: مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۰۶۱ - ، مهندسی برق گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۱۶۳

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

نمره ۲۰۰۱- ترانزیستوری با نقطه کار 10 mA دارای مشخصات زیر می باشد:

$$h_{ie} = 290\Omega, \beta_0 = 100, h_{re} = 0.5 \times 10^{-4}, V_A = 100 \text{ v}, V_T = 25 \text{ mv}$$

همچنین $C_\mu = 3 \text{ pF}$ می باشد و بهره جریان اتصال کوتاه در فرکанс 50 MHz مقدار 20 اندازه گیری شده است.

الف) برای این ترانزیستور عناصر مدار هایبرید π را مشخص نموده و مدار معادل سیگنال-کوچک رسم کنید.


ب) مقادیر f_T و f_β را تعیین نمایید.

نمره ۲۰۰

۲- در تقویت کننده امپیتر مشترک زیر با مقادیر:

$$R_S = 0.6 K\Omega, R_E = 1.2 K\Omega, R_1 \parallel R_2 = 10 K\Omega, R_L = 1 K\Omega, r_x = 50\Omega$$
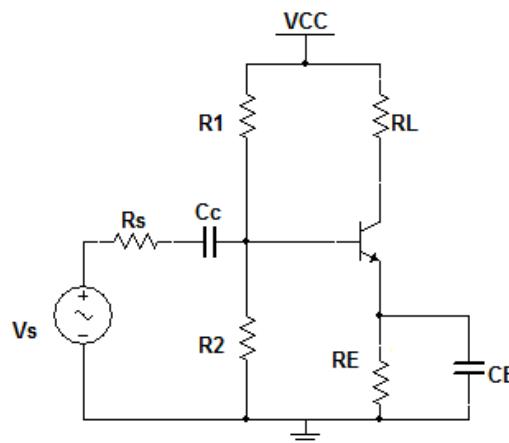
$$\beta_0 = 100, I_{CQ} = 2.5 \text{ mA}, V_{CEQ} = 5 \text{ v}$$



الف) مقادیر خازنهای بای پاس و کوپلاژ را برای $f_L = 50 \text{ Hz}$ تعیین کنید.

ب) رابطه تابع انتقال فرکانس پائین این تقویت کننده را مشخص کنید.

ج) در صورتی که در این مدار $C_\mu = 3 \text{ pF}$ و $C_\pi = 50 \text{ pF}$ باشد، فرکانس قطع بالای مدار را تعیین کنید.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ ۱۲۰: تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۷

عنوان درس: الکترونیک ۳، الکترونیک آنالوگ

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی برق-الکترونیک، مهندسی برق- گرایش الکترونیک، مهندسی برق- گرایش مخابرات ۱۳۱۹۰۶۱ - ، مهندسی برق- گرایش الکترونیک، مهندسی برق- گرایش قدرت، مهندسی برق- گرایش کنترل، مهندسی برق- گرایش مخابرات ۱۳۱۹۱۶۳


نمره ۲۰۰

-۳ در تقویت کننده کاسکود شکل زیر با ترانزیستورهای مشابه و مشخصات:

$$V_{CEQ} = 8v, I_{CQ} = 2.5mA$$

$$r_x = 50\Omega, \beta_0 = 100, C_\mu = 3pF, C_\pi = 50pF, R_L = R_S = 600\Omega$$

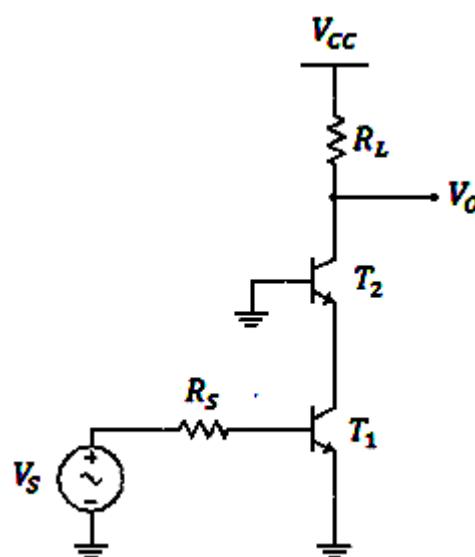بهره باند میانی و پهنهای باند را بدست آورید.



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ ۱۲۰: تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۷


عنوان درس: الکترونیک ۳، الکترونیک آنالوگ

روش تحصیلی/گد درس: مهندسی برق-الکترونیک، مهندسی برق-گرایش الکترونیک، مهندسی برق-گرایش مخابرات ۱۳۹۰۶۱-، مهندسی برق-گرایش الکترونیک، مهندسی برق-گرایش قدرت، مهندسی برق-گرایش کنترل، مهندسی برق-گرایش مخابرات ۱۳۹۱۶۳

نمره ۲۰۰

۴- در تقویت کننده تفاضلی شکل زیر با ترانزیستورهای با مشخصات:
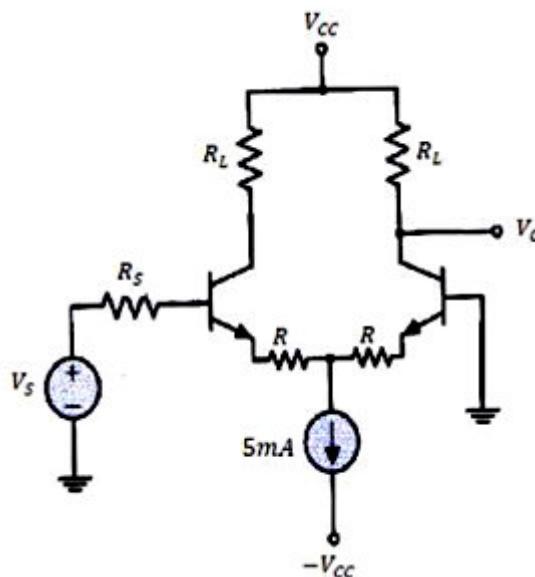
$$r_x = 50\Omega, \beta_0 = 100, C_\mu = 3pF, C_\pi = 50pF, R_L = R = 600\Omega$$



الف) به ازای $R = 0$ بهره باند میانی و فرکанс قطع بالای مدار (f_H) را محاسبه نمایید.

الف) به ازای $R = 5\Omega$ بهره باند میانی و فرکанс قطع بالای مدار (f_H) را مجدداً محاسبه کنید.

نمره ۲۰۰

۵- در تقویت کننده ای با فیدبک مقاومتی،تابع انتقال تقویت کننده اصلی به صورت زیر می باشد.

$$A(s) = \frac{1000}{(1 + \frac{s}{10^4})^3}$$

الف) فرکанс قطع بالا را تعیین کنید.

ب) اگر به دور این تقویت کننده، فیدبکی با ضریب $f_0 = 0.004$ بسته شود، حاشیه فاز (PM) و حاشیه

بهره (GM) را تعیین کنید. در این حالت آیا تقویت کننده پایدار است؟

نمره ۲۰۰

۶- در یک تقویت کننده فیدبک دار با فیدبک مقاومتی f_0 ، بهره فرکанс میانی تقویت کننده اصلی ۱۰۰۰ و دو قطب غالب آن $2MHz$ و $10MHz$ می باشد.

الف) پهنهای باند تقویت کننده اصلی را بدست آورید.

ب) حداقل ضریب عدم حساسیت چقدر است؟

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ ۱۲۰: تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۷

عنوان درس: الکترونیک ۳، الکترونیک آنالوگ

روش تحصیلی/گد درس: مهندسی برق-الکترونیک، مهندسی برق- گرایش الکترونیک، مهندسی برق- گرایش مخابرات ۱۳۱۹۰۶۱ - ، مهندسی برق- گرایش الکترونیک، مهندسی برق- گرایش قدرت، مهندسی برق- گرایش کنترل، مهندسی برق- گرایش مخابرات ۱۳۱۹۱۶۳

نمره ۲۰۰

۷- شکل زیر مدار یک مشتق گیر با تقویت کننده عملیاتی ۷۴۱ را نشان می دهد.

تابع انتقال کامل، بهره فرکانس بالا و پهنای باند مدار را بدست آورده و پاسخ فرکانسی را رسم نمایید.

