

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۱۲۰

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۷

عنوان درس: مایکرو ویوا

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۰۶۷

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱ فرکانس قطع دو مد اول منتشر شده در یک موج بر دایره ای با  $a = 0.5\text{cm}$  و  $\epsilon_r = 2.25$  را بدست آورید. اگر هادی با صفحه نقره ای بوده و تانژانت تلفات عایق ۰.۰۰۱ باشد تضعیف را بر حسب  $\text{dB}$  برای طول  $50\text{cm}$  از هادی و در فرکانس کاری  $13\text{GHz}$  مشخص کنید.

۲ پهنا و طول یک ریزونارک با امپدانس مشخصه  $50\Omega$  و شیفت فاز  $90^\circ$  را در فرکانس  $2.5\text{GHz}$  بدست آورید. ضخامت صفحه  $d = 0.127\text{cm}$  با  $\epsilon_r = 2.20$  می باشد.

۳ در یک موج بر مستطیلی، جریان ها و ولتاژ های معادل را برای مد  $TE_{10}$  بباید.

۴ یک ترانزیستور ماکروویو، دارای پارامترهای  $S$  مشخص شده در پایین در فرکانس  $10\text{GHz}$  و با امپدانس مرجع  $50\Omega$  می باشد:

$$s_{11} = 0.45 \angle 150^\circ$$

$$s_{12} = 0.01 \angle -10^\circ$$

$$s_{21} = 2.05 \angle 10^\circ$$

$$s_{22} = 0.40 \angle -150^\circ$$

امپدانس منبع مساوی  $\Omega_s = 20\Omega$  و امپدانس بار  $\Omega_L = 30\Omega$  است. بهره توان قابل دسترس، بهره توان انتقال یافته و در نهایت بهره توان حقیقی را بدست آورید.

۵ یک نوار مثلثی و یک نوار نمایی و یک نوار کلوفنشتاین ( $\Gamma_m = 0.02$ ) برای تطبیق بار  $50\Omega$  و خط  $100\Omega$  طراحی کنید.

۶ یک تشدیدگر ریز نوارک که از طول  $\lambda/2$  خط ریز نوارک مدار باز  $50\Omega$  ساخته شده است را در نظر بگیرید. ضخامت صفحه زیرمینا،  $\tan \delta = 0.001$  و  $\epsilon_r = 2.2$  و  $0.159\text{cm}$  می باشند. هادیها از جنس مس هستند. طول خط تشدید در فرکانس  $5\text{GHz}$  و  $Q$  تشدیدگر را محاسبه کنید. از خطوط میدان پراکنده شده در انتهای خط صرف نظر نمایید.

۷ یک خط تزویج کننده تک بخشی با ثابت تزویج  $19.1\text{dB}$  و امپدانس سیستم  $60\Omega$  و فرکانس مرکزی هشت گیگا هرتز طراحی کنید. اگر تزویج کننده به صورت خط نواری از تزویج کناری با  $\epsilon_r = 2.2$  و  $b = 0.32\text{cm}$  ساخته شود پهنا و جداسازی مورد نیاز برای آن چقدر هستند؟

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۱۲۰

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۷

عنوان درس: مایکرو ویو۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۱۹۰۶۷