

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۷

عنوان درس: ماشین های الکتریکی ۳

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی برق - گرایش قدرت ۱۳۹۰۷۶

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

- ۱- موتور سنکرون ۶/۶ کیلوولتی ۳ فاز با اتصال ستاره، در ولتاژ و تحریک ثابت کار می‌کند و امپدانس سنکرون آن در هر فاز $j12.5+15.4$ اهم است. اگر توان موتور ۱۰۰۰ کیلووات و ضریب توان ۰.۸ پیش فاز باشد، وقتی توان ورودی به ۱۵۰۰ کیلووات افزایش بابد، ضریب توان چقدر خواهد بود.
- ۲- موتور سنکرون ۴۰۰ ولت سه فاز با اتصال ستاره، در ولتاژ نامی دارای توان ورودی ۵۴۷۲ وات است. همچنین راکتانس سنکرون آن ۱۰ اهم در فاز و مقاومتش ناچیز است. اگر ولتاژ تحریک آن مساوی با ولتاژ نامی تنظیم شده باشد، زاویه بار، ضریب توان و جریان آرمیچر را محاسبه کنید.
- ۳- یک ژنراتور سنکرون قطب برجسته دارای پارامترهای زیر بر حسب پریوینت است:
 $X_d = 1.2\Omega, X_q = 0.8\Omega, r_a = 0.025\Omega$
 به ازای ضریب توان ۰.۸ پیش فاز و kVA نامی، ولتاژ تحریک (E_f) را محاسبه کنید.
- ۴- یک مولد سنکرون سه فاز، قدرت $0.9p.u$ را در ولتاژ نامی و ضریب توان ۰.۸ پس فاز به شین بی‌نهایت تحويل می‌دهد. پارامترهای این مولد عبارتند از: $X_d = 1\Omega, X_q = 0.6\Omega, r_a = 0\Omega$ ، زاویه بار ولتاژ تحریک را محاسبه کنید.
- ۵- دو ترانسفورماتور سه فاز با ظرفیتهای نامی $500kVA$ و $450kVA$ در ضریب توان ۰.۸ پس فاز با هم موازی شده‌اند. مقاومت و راکتانس پراکندگی هر فاز در ترانسفورماتور به ترتیب $2/5\%$ و 6% و برای ترانسفورماتور دومی 1.6% و 7% است. کیلوولت آمپر و ضریب قدرت هر ترانسفورماتور را محاسبه کنید.
- ۶- ولتاژ اعمال شده به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور بی بار تک فاز برابر است با:
 $v = 400\cos \omega t + 100\cos 3\omega t$
 در صورتیکه اولیه این ترانسفورماتور دارای ۵۰۰ دور و فرکانس مولفه اصلی ۵۰ هرتز باشد، حداکثر میزان شار را بر حسب mWb بیابید.
- ۷- دو کوره تکفارز ۱ و ۲ توسط دو ترانسفورماتور با اتصال اسکات با ولتاژ ۲۲۰ ولت از طریق منبع ولتاژ سه فاز ۱۱ کیلوولت و ۵۰ هرتز تغذیه می‌شوند. جریانهای طرف سه فاز را در صورتی که کوره ۱ قدرت $500kW$ را در ضریب توان $0/866$ پس فاز و کوره ۲ قدرت $600kW$ را در ضریب توان ۰.۸ پس فاز جذب کند، بدست آورید.