

سری سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰

تعداد سوالات : تستی : ۷




عنوان درس : الکترونیک ۲

رشته تحصیلی الکترونیک درس : مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی ۱۳۹۰۲۳ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۱۳۷

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۲۰۰ نمره

۱ - در مدار تقویت کننده شکل رسم شده، اگر مقاومت ها ۱۰ کیلو اهم باشند. بهره ولتاژ را محاسبه نمایید.

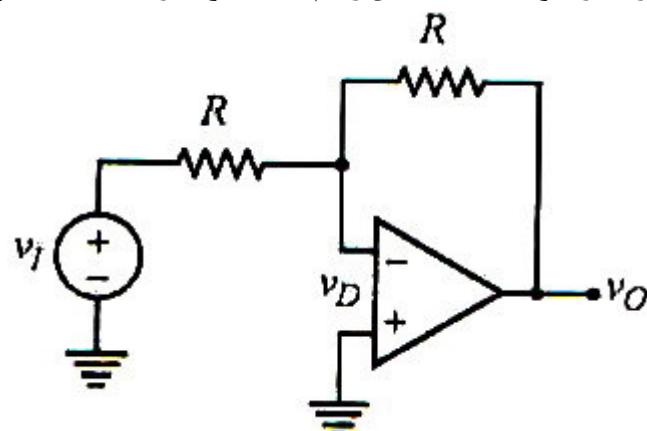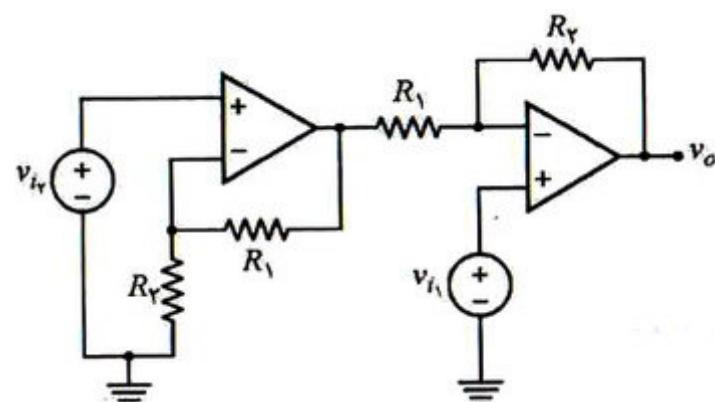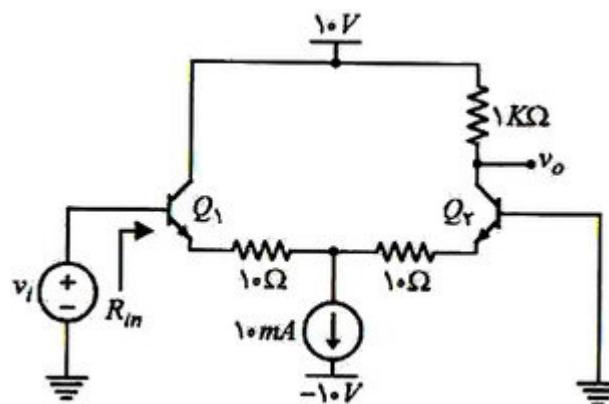۲۰۰ نمره۲ - مدار تقویت کننده ابزار دقیق شکل زیر را در نظر بگیرید. با فرض اینکه تقویت کننده های عملیاتی در ناحیه خطی خود کار می کنند،  $v_o$  را بر حسب  $v_{i_1}$  و  $v_{i_2}$  به دست آورید.۲۰۰ نمره۳ - در مدار ارائه شده، با فرض  $R_{in} = 100 \Omega$ ، مقاومت ورودی  $R_{in} = 100 \Omega$  را به دست آورید.



سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰

تعداد سوالات : تستی : ۷

عنوان درس : الکترونیک ۲

رشته تحصیلی الکترونیک درس : مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی ۱۳۹۰۲۳ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۱۳۷

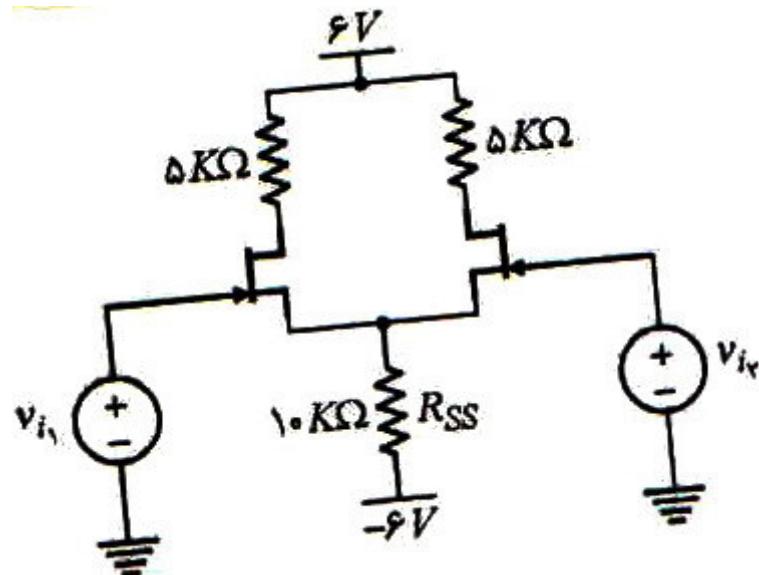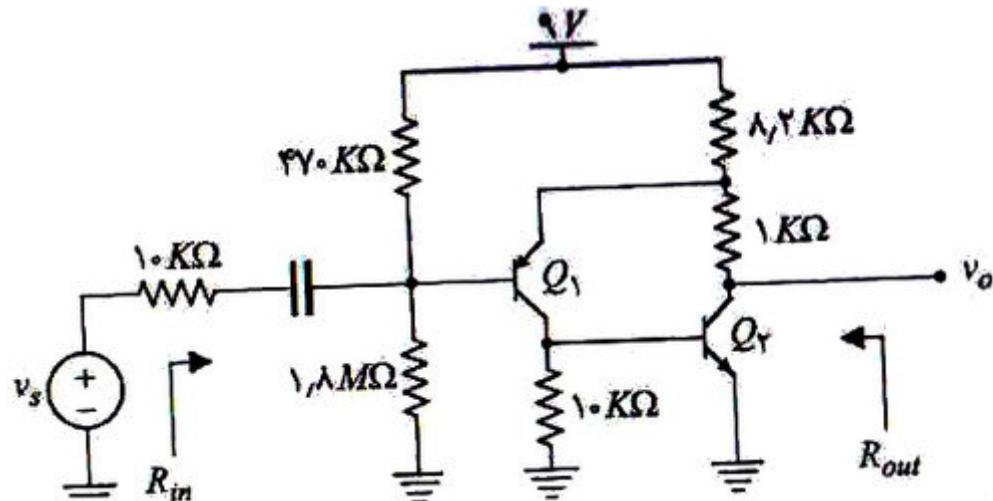نمره ۲۰۰۴ - در مدار شکل زیر، با فرض  $V_p = -2V$  و  $I_{DSS} = 2mA$  ، مقدار  $A_d$  را به دست آورید.نمره ۲۰۰۵ - در مدار شکل زیر، نوع فیدبک را مشخص نموده و  $R_{out}$  را بدست آورید.


سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰

تعداد سوالات : تستی : ۷

عنوان درس : الکترونیک ۲

رشته تحصیلی آزاد درس : مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی ۱۳۹۰۲۳ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۱۳۷

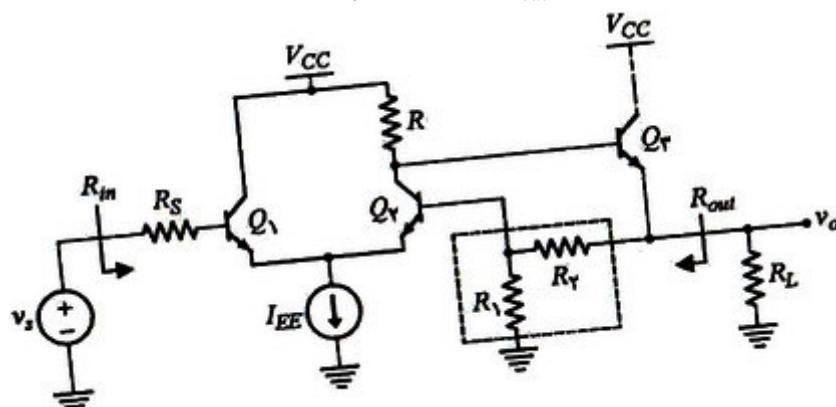نمره ۲۰۰۷ - با توجه به شکل داده شده  $R_{out}$  را به صورت پارامتری به دست آورید.نمره ۲۰۰

۷ - مقاومت خروجی از دید کلکتور را به صورت پارامتری به دست آورید.

