

سری سوال : یک ۱


زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴


عنوان درس : ماشین های الکتریکی، ماشین های الکتریکی ۱، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب و رشته تحصیلی λ درس : مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۸۶ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۱۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۱۹۰۱۷ - ، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک ۱۳۱۹۰۴۶ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ۱۳۱۹۱۲۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۳۱۹۱۳۲ - ، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۱۹۱۳۲ -

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

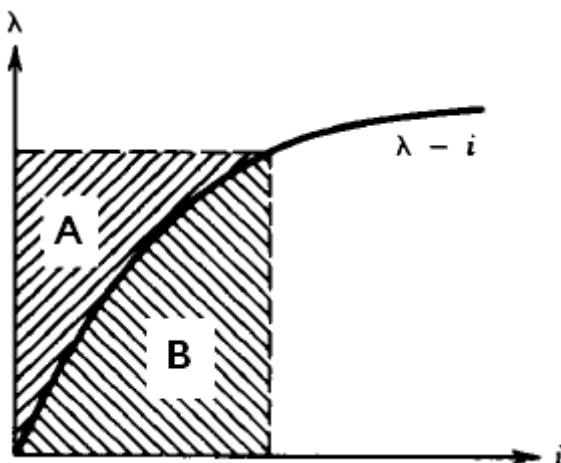- ۱ - در مشخصه $(\lambda - i)$ نشان داده شده در شکل زیر هر کدام از سطوح A و B به ترتیب نشان دهنده چه مفهومی می باشد؟



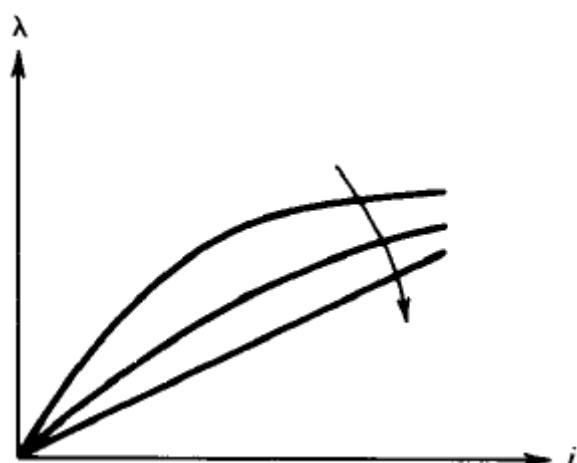۱. شبه انرژی- انرژی ذخیره شده در میدان
 ۲. تلفات انرژی - انرژی مکانیکی
 ۳. انرژی ذخیره شده در میدان - شبه انرژی
 ۴. انرژی مکانیکی - تلفات انرژی
- ۲ - در مشخصه $(\lambda - i)$ نشان داده شده در شکل زیر، جهت فلش، نشان دهنده چه تغییری در سیستم می باشد؟



۱. افزایش انرژی مکانیکی
 ۲. افزایش طول شکاف هوایی
 ۳. کاهش انرژی مکانیکی
 ۴. کاهش طول شکاف هوایی

سری سوال : ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴

عنوان درس : ماشین های الکتریکی، ماشین های الکتریکی ۱، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب و رشته تحصیلی **آزاد** درس : مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۵۱۸۶ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۱۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۱۹۰۱۷ - ، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات ۱۳۱۹۰۴۶ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ۱۳۱۹۱۲۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۱۹۱۳۲

۳ - وجود فاصله هوایی در هسته چه اثری بر مسیر شار گذرنده از هسته فرومغناطیس دارد؟ به این اثر چه می گویند؟

۱. طول موثر هسته افزایش می یابد، اثر پوسی
۲. سطح مقطع موثر هسته کاهش می یابد، اثر بر ریزی
۳. طول موثر هسته کاهش می یابد، اثر پوسی

۴ - با تغذیه یک هسته مغناطیسی به جای جریان متناوب با جریان مستقیمی با آمپر ۲ برابر، تلفات هسته چه تغییری خواهد کرد؟

۱. کاهش می یابد.
۲. افزایش می یابد.
۳. تغییری نمی کند.

۵ - به یک ماشین خطی بی بار، اگر ابتدا نیرویی در خلاف جهت حرکت و سپس در جهت حرکت وارد شود، ناحیه عملکرد آن چگونه تغییر خواهد کرد؟

۱. موتوری- موتوری
۲. ژنراتوری- ژنراتوری
۳. موتوری- ژنراتوری
۴. ژنراتوری- ژنراتوری

۶ - شدت میدان مغناطیسی با نیرو محركه مغناطیسی و چگالی شار مغناطیسی با شار دارای است.

۱. تناسب مستقیم
۲. رابطه غیرخطی
۳. تناسب معکوس
۴. رابطه نمایی

۷ - در راه اندازی یک ماشین DC خطی، وقتی میله به سرعت ثابت می رسد، نیروی خالص واردہ بر آن می شود و همواره خواهد بود.

$$V_B = O_v \quad \text{۱. حداقل-} \quad V_B = e_{ind}$$

$$V_B = e_{ind} \quad \text{۲. صفر-} \quad V_B = O_v \quad \text{۳. حداکثر-}$$


سری سوال: ۱

زمان آزمون (دقیقه): نستی: ۶۰ تشریحی: ۶

تعداد سوالات: نستی: ۲۰ تشریحی: ۴

عنوان درس : ماشین های الکتریکی، ماشین های الکتریکی ۱، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب و رشته تحصیلی **آزاد** درس : مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۵۱۸۶ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۱۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۱۹۰۱۷ - ، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک ۱۳۱۹۰۴۶ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ۱۳۱۹۱۲۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۱۹۱۳۲

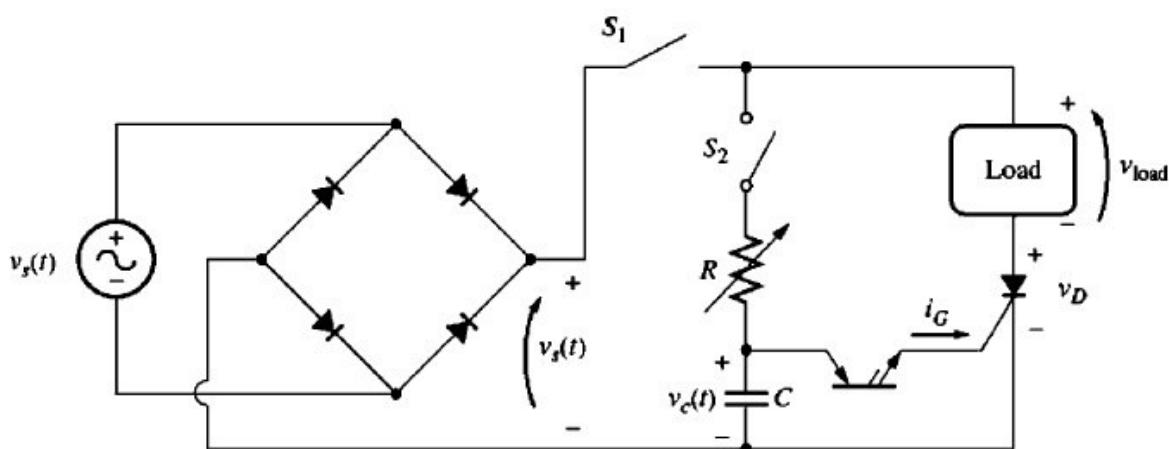- ^۱ یک مدار کنترل ولتاژ با فاز که یک بار مقاومتی DC را توسط یک منبع AC تغذیه می کند در شکل زیر نشان داده شده است: کدام گزینه در مورد توان داده شده به بار صحیح است؟



۱. هر چه زاویه آتش SCR بیشتر شود توان داده شده به بار بیشتر می شود.
۲. هر چه مقدار مقاومت R بیشتر شود توان داده شده به بار بیشتر می شود.
۳. هر چه زاویه آتش SCR کمتر شود توان داده شده به بار بیشتر می شود.
۴. برای افزایش توان داده شده به بار باید هم زاویه آتش SCR زیاد شود و هم مقدار مقاومت R کاهش یابد.


سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): نستی: ۶۰ تشریحی: ۶

تعداد سوالات: نستی: ۲۰ تشریحی: ۴

عنوان درس : ماشین های الکتریکی، ماشین های الکتریکی ۱، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب و رشته تحصیلی **آزاد** درس : مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۵۱۸۶ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۰۱۷ - ، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک ۱۳۹۰۴۶ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ۱۳۹۱۲۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۱۳۲

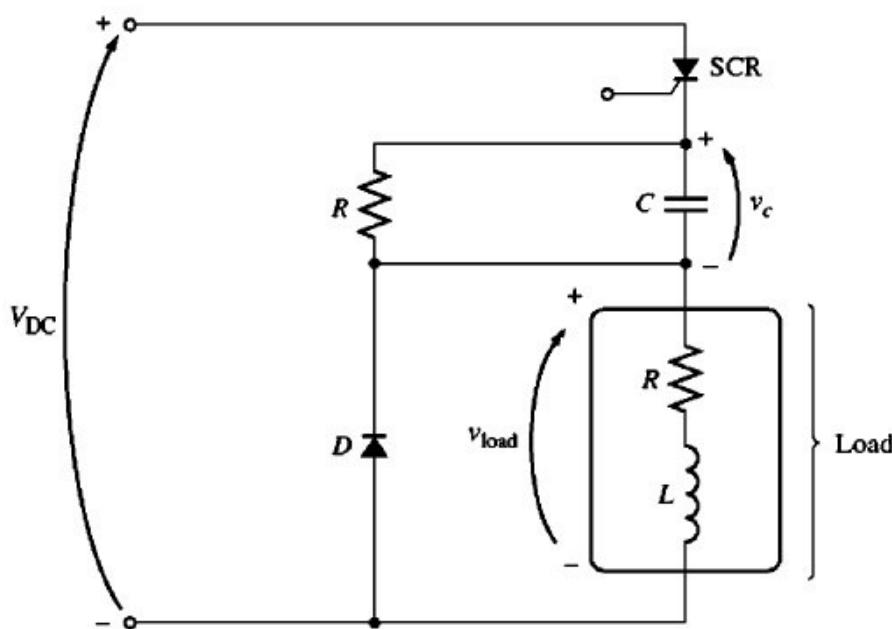۹ - یک مدار برشگر با کمotaسیون اجباری خازن سری در شکل زیر نشان داده شده است: برای اینکه **SCR** بتواند پس از خاموشی، به سرعت آماده آتش شدن گردد کدام تغییر زیر در مدار موجه است؟



۲. کاهش ظرفیت خازن

۴. کاهش مقدار مقاومت

۱. جابجایی خازن با یک **SCR** و یک سلف۳. جابجایی مقاومت با یک **SCR** و یک سلف


سری سوال : ۱

زمان آزمون (دقیقه) : نستی : ۶۰ تشریحی : ۶

تعداد سوالات : نستی : ۲۰ تشریحی : ۴

عنوان درس : ماشین های الکتریکی، ماشین های الکتریکی ۱، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب و رشته تحصیلی **آزاد** درس : مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۸۶ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۱۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۱۹۰۱۷ - ، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک ۱۳۱۹۰۴۶ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ۱۳۱۹۱۲۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۱۹۱۳۲

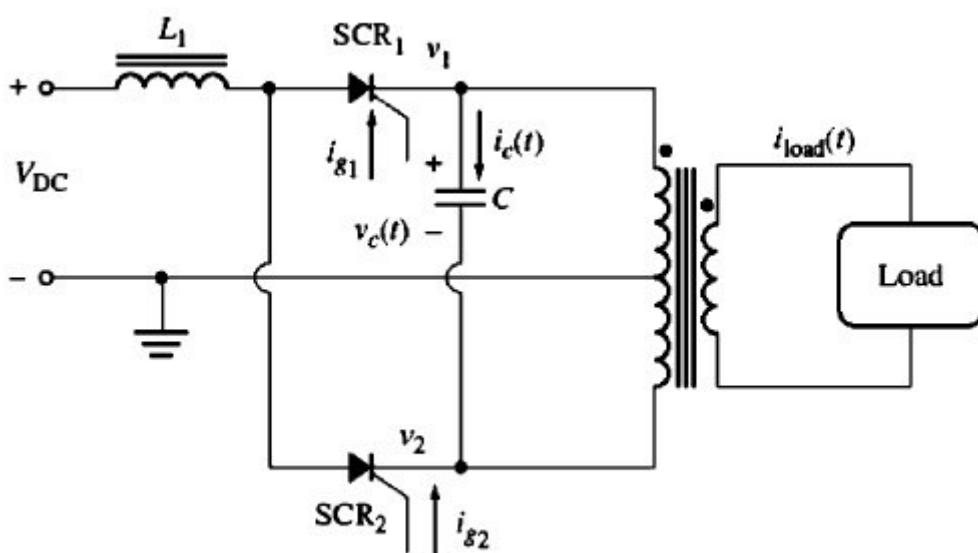۱۰ - مدار یک وارونساز منبع جریانی تکفاز با کمotaسیون خازنی در شکل زیر نشان داده شده است: فرض کنید که در ابتدا SCR_2 روشن و SCR_1 خاموش باشد. با روشن کردن SCR_2 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟



۱. SCR_1 خاموش می گردد.
 ۲. جهت جریان عبوری از بار تغییر نمی کند.
 ۳. جهت ولتاژ (پلاریته) نیمه بالایی و پایینی ترانسفورماتور تغییر می کند.
 ۴. جهت ولتاژ (پلاریته) خازن تغییر می کند.
- ۱۱ - یک موتور القایی $208V$ ، $10hp$ ، چهار قطبی با اتصال ستاره و فرکانس $60Hz$ در بار کامل دارای لغزش 5% است. سرعت لغزش این موتور القایی برابر است با:

$$1800 \text{ r/min}$$

$$1710 \text{ r/min}$$

$$180 \text{ r/min}$$

$$90 \text{ r/min}$$

سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴

عنوان درس : ماشین های الکتریکی، ماشین های الکتریکی ۱، ماشین های مستقیم و متناوب، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب و رشته تحصیلی \square درس : مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۸۶ - ، مهندسی بیوشکی - بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۱۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۱۹۰۱۷ - ، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات ۱۳۱۹۰۴۶ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی بیوشکی (بیوالکتریک) ۱۳۱۹۱۲۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۱۹۱۳۲

- ۱۲ - یک موتور القایی $400V$ ، $40hp$ ، $60Hz$ ، چهار قطبی، جریان $40A$ را با ضریب توان 0.84 پس فاز می کشد. لغزش موتور در ولتاژ و فرکانس نامی 4% می باشد.

تلفات مس استاتور $400W$ و تلفات چرخشی کل $4KW$ و ثابت است. (تلفات هسته در تلفات چرخشی منظور شده است) توان فاصله هوایی (P_{AG}) این موتور برابر است با:

$$42.88KW \quad .4 \quad 32.88KW \quad .3 \quad 22.88KW \quad .2 \quad 12.88KW \quad .1$$

- ۱۳ - در موتور القایی با مشخصات سوال قبل، توان تبدیل شده (P_{conv}) برابر است با:

$$11.96kw \quad .4 \quad 21.96kw \quad .3 \quad 31.96kw \quad .2 \quad 41.96kw \quad .1$$

- ۱۴ - در موتور القایی با مشخصات سوال قبل، گشتاور القایی (τ_{ind}) برابر است با:

$$151.38N.m \quad .4 \quad 141.38N.m \quad .3 \quad 131.38N.m \quad .2 \quad 121.38N.m \quad .1$$

- ۱۵ - در موتور القایی با مشخصات سوال قبل، گشتاور خروجی (τ_{load}) برابر است با:

$$99.25N.m \quad .4 \quad 89.25N.m \quad .3 \quad 79.25N.m \quad .2 \quad 69.25N.m \quad .1$$

- ۱۶ - در موتور القایی با مشخصات سوال قبل، بازده برابر است با:

$$97\% \quad .4 \quad 87\% \quad .3 \quad 77\% \quad .2 \quad 67\% \quad .1$$

- ۱۷ - فرایند تبدیل ولتاژ متناوب به ولتاژ مستقیم در ماشین جریان مستقیم را چه می گویند؟

- ۱. القای ولتاژ حرکتی
- ۲. کموتاتور
- ۳. عکس العمل آرمیچر
- ۴. کمتواسیون

- ۱۸ - تعداد هادی های یک سیم پیچ ماشین جریان مستقیم با 30 پیچک 100 دوری کدام است؟

$$7500 \quad .4 \quad 6000 \quad .3 \quad 4500 \quad .2 \quad 3000 \quad .1$$

سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴

عنوان درس : ماشین های الکتریکی، ماشین های الکتریکی ۱، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب و رشته تحصیلی **آزاد** درس : مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۵۱۸۶ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۰۱۷ - ، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات ۱۳۹۰۴۶ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ۱۳۹۱۲۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۱۳۲

۱۹ - نحوه سیم بندی میان قطبها چگونه است؟

۲. سری با سیم پیچ استاتور

۱. سری با سیم پیچ روتور

۴. موازی با سیم پیچ استاتور

۳. موازی با سیم پیچ روتور

۲۰ - نحوه سیم بندی سیم پیچهای جبران کننده چگونه است؟

۲. سری با سیم پیچ استاتور

۱. سری با سیم پیچ روتور

۴. موازی با سیم پیچ استاتور

۳. موازی با سیم پیچ روتور

سوالات تشریحی

۱۷۵ نمره۱ - رابطه $(n - \lambda)$ در یک سیستم الکترومغناطیسی در زیر داده شده است:

$$\lambda = \frac{1.2i}{g}^{1/2}$$

طول شکاف هوایی است. اگر $i = 2A$ و $g = 10cm$ باشد، نیروی مکانیکی اعمال شده بر قسمت متحرک را بیابید.

الف: با استفاده از انرژی سیستم

ب: با استفاده از شبیه انرژی سیستم

سری سوال : ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴

عنوان درس : ماشین های الکتریکی، ماشین های الکتریکی ۱، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب و رشته تحصیلی **آزاد** درس : مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۵۱۸۶ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۰۱۷ - ، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک ۱۳۹۰۴۶ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ۱۳۹۱۲۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۱۳۲

۱ - در شکل زیر یک هسته مغناطیسی با تراوایی نسبی ۱۵۰۰ نشان داده شده است. ابعاد هسته در شکل مشخص شده و عمق هسته ۵ سانتی متر است. اگر تعداد دور سیم پیچ برابر ۲۰۰ دور باشد مطلوبست:

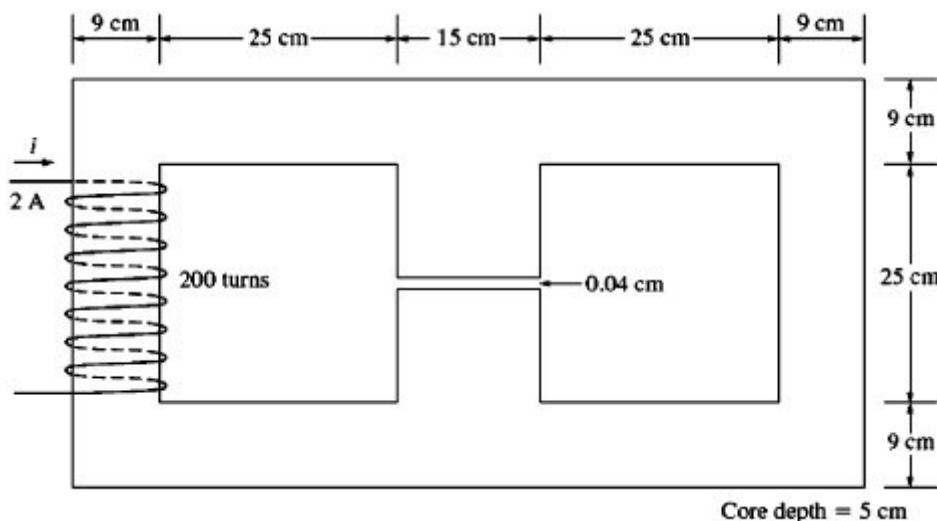- الف) محاسبه شار تولیدی در هر کدام از ساق های هسته
 ب) محاسبه چگالی شار تولیدی در هر کدام از ساق های هسته
 (اثر بر ریزی شکاف هوایی را ۴ درصد در نظر بگیرید).



سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴

عنوان درس : ماشین های الکتریکی، ماشین های الکتریکی ۱، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب و رشته تحصیلی **آزاد** درس : مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۸۶ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۱۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۱۹۰۱۷ - ، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک ۱۳۱۹۰۴۶ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ۱۳۱۹۱۲۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۱۹۱۳۲


۳ - در شکل زیر یک نوسانساز واهلشی (Relaxation Oscillator) با استفاده از یک دیود $PNPN$ نشان داده شده است.

$$V_{DC} = 200\text{v}, R_1 = 200k\Omega, R_2 = 2k\Omega \quad \text{در این مدار}$$

$$C = 2\mu\text{F}, V_{BO} = 100\text{v}, I_H = 2\text{mA}$$

الف) فرکانس آتش این مدار را بیابید.

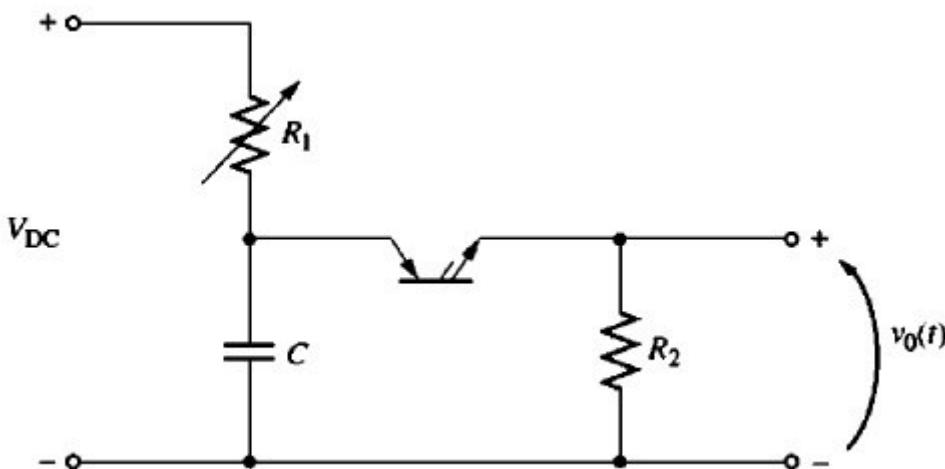ب) فرکانس آتش این مدار را در صورتی که مقدار R_1 برابر $220k\Omega$ شود بیابید.



۴ - یک ژنراتور dc ، ۱۲ قطبی، آرمیچری با سیم پیچ موجی ساده ۱۴۴ پیچک دارد و تعداد حلقه های هر پیچک ۱۰ دور است. مقاومت هر حلقه 0.011Ω و شار هر قطب $0.05Wb$ می باشد و ژنراتور با

سرعت $200^r/\text{min}$ می چرخد.

الف) در این ماشین چند مسیر موازی جریان وجود دارد؟

ب) ولتاژ القاء شده در آرمیچر این ماشین چقدر است؟

ج) مقاومت موثر آرمیچر این ماشین چقدر است؟

د) اگر یک مقاومت $1k\Omega$ به پایانه های این ژنراتور وصل شود، گشتاور القایی مخالفی که به محور وارد می شود چقدر است؟ (از مقاومت داخلی آرمیچر ماشین صرفنظر کنید).

سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴

عنوان درس : ماشین های الکتریکی، ماشین های الکتریکی ۱، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب، ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب و رشته تحصیلی **آزاد** درس : مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۸۶ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۰۱۷ - ، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات ۱۳۹۰۴۶ - ، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ۱۳۹۱۲۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۱۳۲